

第五章 运算方法与运算器(一)

秦磊华 计算机学院

基于补码数据表示研究运算方法和设计运算器(简)

5.1 定点加法运算

5.2 加法运算器设计

5.3 定点减法运算

5.4 定点减法运算器设计

CONTENT



3.1 定点数加/减运算

1. 补码加法运算方法

$$[X + Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$$

1) 理解意义

2) 公式证明思路及可用的方法



$$[X]_{\text{补}} = \begin{cases} X & 0 \leq X < 2^n \\ 2^{n+1} + X & -2^n \leq X < 0 \end{cases} \pmod{2^{n+1}}$$

$$[X]_{\text{补}} = \begin{cases} X & 0 \leq X < 1 \\ 2 + X & -1 \leq X < 0 \end{cases}$$



3.1 定点数加/减运算

$$[X + Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$$

- 1) $X > 0, Y > 0$ (可直接理解)
- 2) $X > 0, Y < 0$
- 3) $X < 0, Y > 0$ (2/3证明相同)
- 4) $X < 0, Y < 0$

3.1 定点数加/减运算

1) $X > 0, Y > 0$

因为： $x + y > 0$

所以： $x + y = [x + y]_{\text{补}} \pmod{2^{n+1}}$

3.1 定点数加/减运算

2) $X > 0, Y < 0$

所以: $[x]_{\text{补}} = x$ $[y]_{\text{补}} = 2 + y$

$$\begin{aligned} [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} &= x + 2 + y \\ &= 2 + (x + y) \end{aligned}$$

当 $x + y < 0$ 时

$$2 + (x + y) = [x + y]_{\text{补}} \pmod{2}$$

当 $x + y > 0$ 时

$$2 + (x + y) > 2 \quad \text{模舍去}$$

$$\begin{aligned} [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} &= 2 + (x + y) = x + y \pmod{2} \\ &= [x + y]_{\text{补}} \pmod{2} \end{aligned}$$

3) $X < 0, Y > 0$

同左



3.1 定点数加/减运算

4) $X < 0, Y < 0$

$$[x]_{\text{补}} = 2 + x \quad [y]_{\text{补}} = 2 + y$$

$$[x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = (2 + x) + (2 + y)$$

$$= 4 + x + y$$

$$= 2 + (2 + x + y) \bmod 2$$

$$-2 \leq x + y < 0$$

$$\text{故 } 0 \leq 2 + x + y < 2$$

$$\text{故 } 2 + (2 + x + y) \bmod 2 = (2 + x + y)$$

$$= [x + y]_{\text{补}} \bmod 2$$



3.1 定点数加/减运算

例1 已知 $X = 0.10101$, $Y = 0.01000$, 求 $X+Y$

解： $[X]_{\text{补}} = 0.10101$, $[Y]_{\text{补}} = 0.01000$

$$\begin{array}{r} 0.10101 \\ + 0.01000 \\ \hline 0.11101 \end{array}$$

The diagram illustrates the addition of two floating-point numbers in binary. The first number is 0.10101 and the second is 0.01000. They are aligned by their decimal points. A dashed blue box highlights the first five digits after the decimal point (10101 and 01000), which are summed to produce 11101. The final result, 0.11101, is shown below a solid green line.

$$X+Y = 0.11101$$



3.1 定点数加/减运算

例2 已知 $X = -10111$, $Y = -1000$, 求 $X+Y$

解： $[X]_{\text{补}} = 101001$, $[Y]_{\text{补}} = 11000$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ + 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$

$$X+Y = -11111$$

3.1 定点数加/减运算

2. 补码减法运算方法

$$[X-Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$$

1) 理解意义

2) 公式证明思路及可用的方法

$$\begin{aligned}
 [X-Y]_{\text{补}} &= [X + (-Y)]_{\text{补}} \\
 &= [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} \quad !
 \end{aligned}$$

$$[Y-Y]_{\text{补}} = [Y]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$$

$$\hookrightarrow [Y]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} = 0$$

$$\hookrightarrow [Y]_{\text{补}} = -[-Y]_{\text{补}}$$



3.1 定点数加/减运算

2. 补码减法运算方法

$$[X-Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$$

例3 已知 $[X]_{\text{补}} = 101001$, 求 $[-X]_{\text{补}}$

由 $[X]_{\text{补}} = 101001$

↪ $X = -10111$

↪ $-X = 10111$

↪ $[-X]_{\text{补}} = 010111$

$\begin{array}{c} \updownarrow \\ [X]_{\text{补}} = 101001 \end{array}$



3.1 定点数加/减运算

例4 已知 $X = -10111$, $Y = -1000$, 求 $X - Y$

解： $[X]_{\text{补}} = 101001$, $[Y]_{\text{补}} = 11000$ $[-Y]_{\text{补}} = 01000$



$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ +\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \end{array}$$

$$X - Y = -1111$$




3.1 定点数加/减运算

3. 基本补码加法运算器设计

 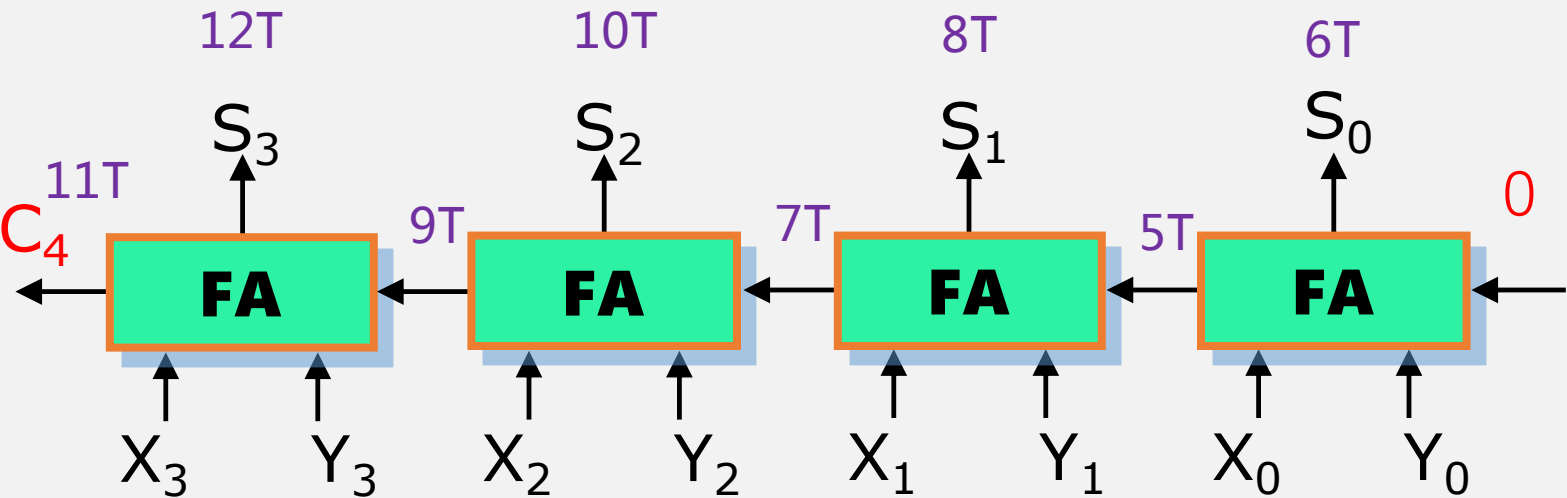

3.1 定点数加/减运算

3. 基本补码加法运算器设计

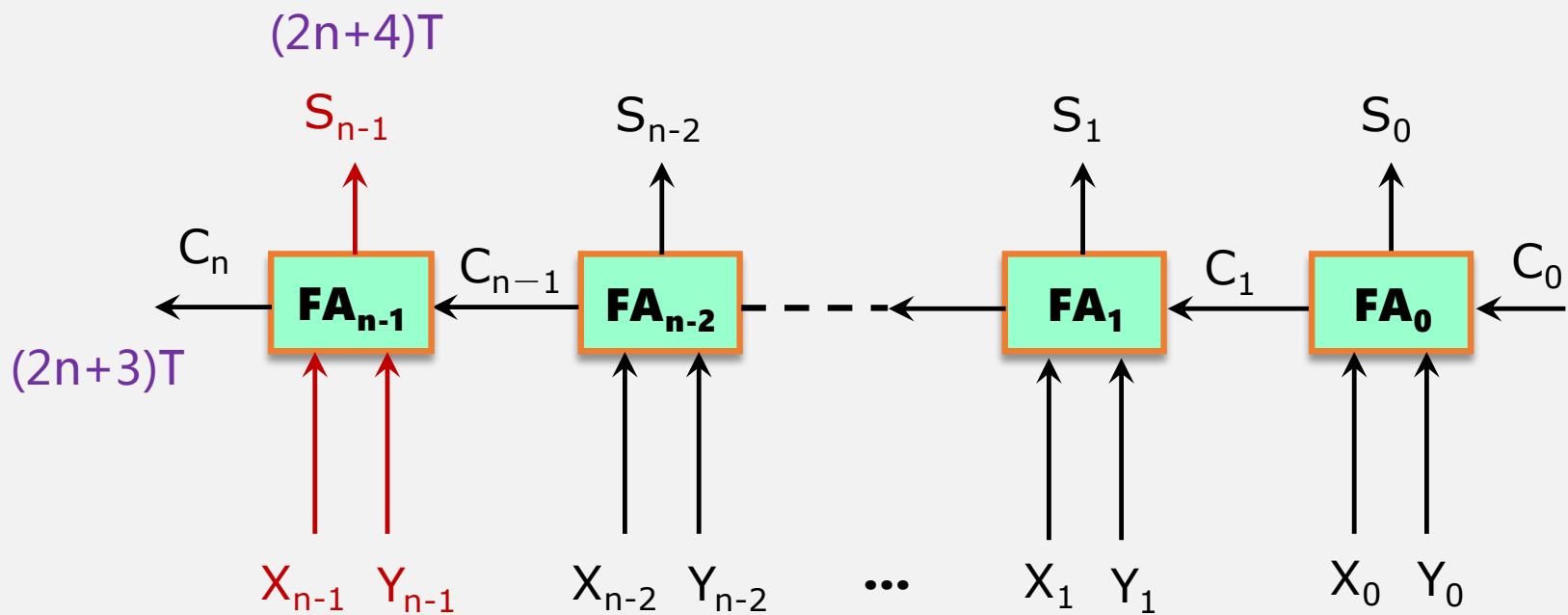


3.1 定点数加/减运算


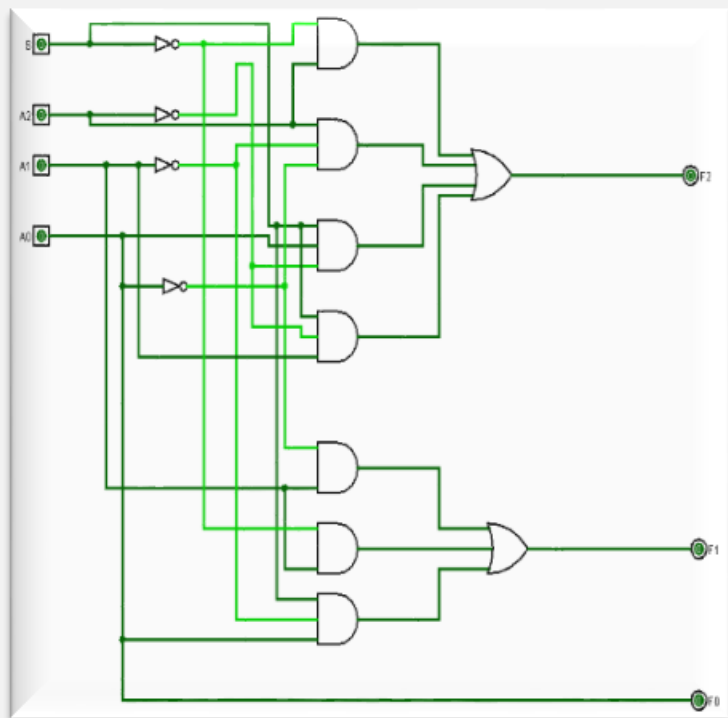
3. 基本补码减法运算器设计

$$[X + Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$$

$$[X - Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$$




3T

  

3.1 定点数加/减运算

3. 基本补码减法运算器设计

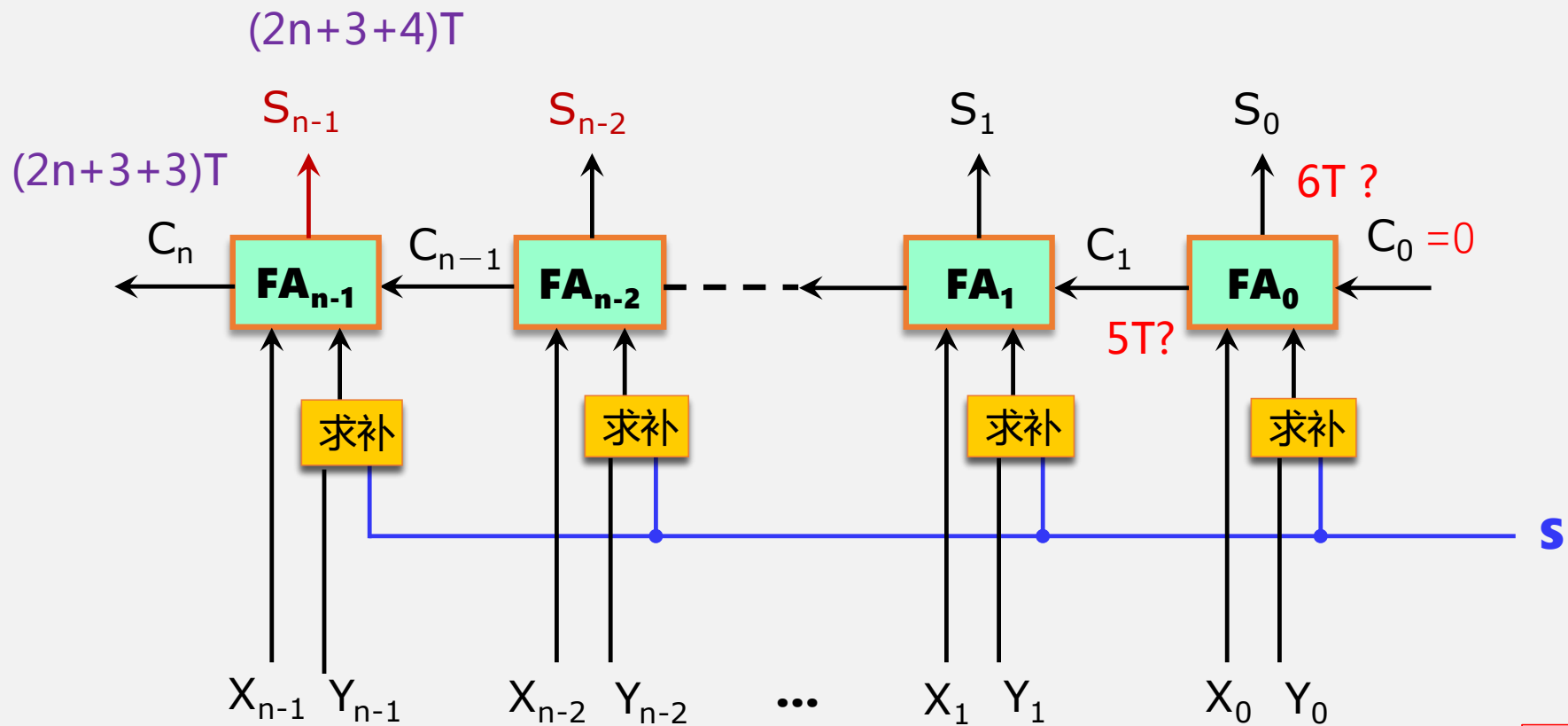

$S = 0$: 加法
 $S = 1$: 减法



减法不满足交换律

3.1 定点数加/减运算

  3. 基本补码减法运算器设计

$$[X + Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$$


$$[X - Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$$



$$\begin{array}{r} 1101101 \\ \oplus 1111111 \\ \hline 0010010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101101 \\ \oplus 0000000 \\ \hline 1101101 \end{array}$$

3. 基本补码减法运算器设计

 

减法不满足交换律

3.1 定点数加/减运算

4. 补码加减法运算溢出

例5 已知 $X = -11011$, $Y = -1000$ 求 $X + Y$

解： $[X]_{\text{补}} = 100101$, $[Y]_{\text{补}} = 11000$

$$\begin{array}{r}
 \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 + \quad 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

$$X + Y = +11101$$

3.1 定点数加/减运算

4. 补码加减法运算溢出

例6 已知 $X = +10101$, $Y = +10000$ 求 $X + Y$

解： $[X]_{\text{补}} = 010101$, $[Y]_{\text{补}} = 010000$

$$\begin{array}{r}
 010101 \\
 + 010000 \\
 \hline
 101101
 \end{array}$$

$$X + Y = -10011$$



3.1 定点数加/减运算

4. 补码加减法运算溢出

$$\begin{array}{r} 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \end{array}$$

溢出：运算结果超出对应数据类型和机器字长的数据表示范围



3.1 定点数加/减运算

5. 补码加减法运算溢出检测

◆ 根据概念，溢出只发生在同号数相加时，包括 $[X]_{补}$ 与 $[Y]_{补}$ ， $[X]_{补}$ 与 $[-Y]$ 同号

1) 方法1：对操作数和运算结果的符号位进行检测

当结果的符号与操作数的符号不同时表明发生了溢出

	0	1	0	1	0	1
+	0	1	1	0	0	0
<hr/>						
	1	0	1	1	0	1

	1	0	0	1	0	1
+	1	1	1	0	0	0
<hr/>						
1	0	1	1	1	0	1


3.1 定点数加/减运算

5. 补码加减法运算溢出检测

设 X_n ， Y_n 为参加运算数的符号位， S_n 为结果符号位

$$\text{Overflow} = X_n Y_n \overline{S_n} + \overline{X_n} \overline{Y_n} S_n$$

 当 $\text{Overflow}=1$ 时，结果溢出，根据逻辑表达式，得到相应电路




代价分析:

6个逻辑门，3级时延

3.1 定点数加/减运算

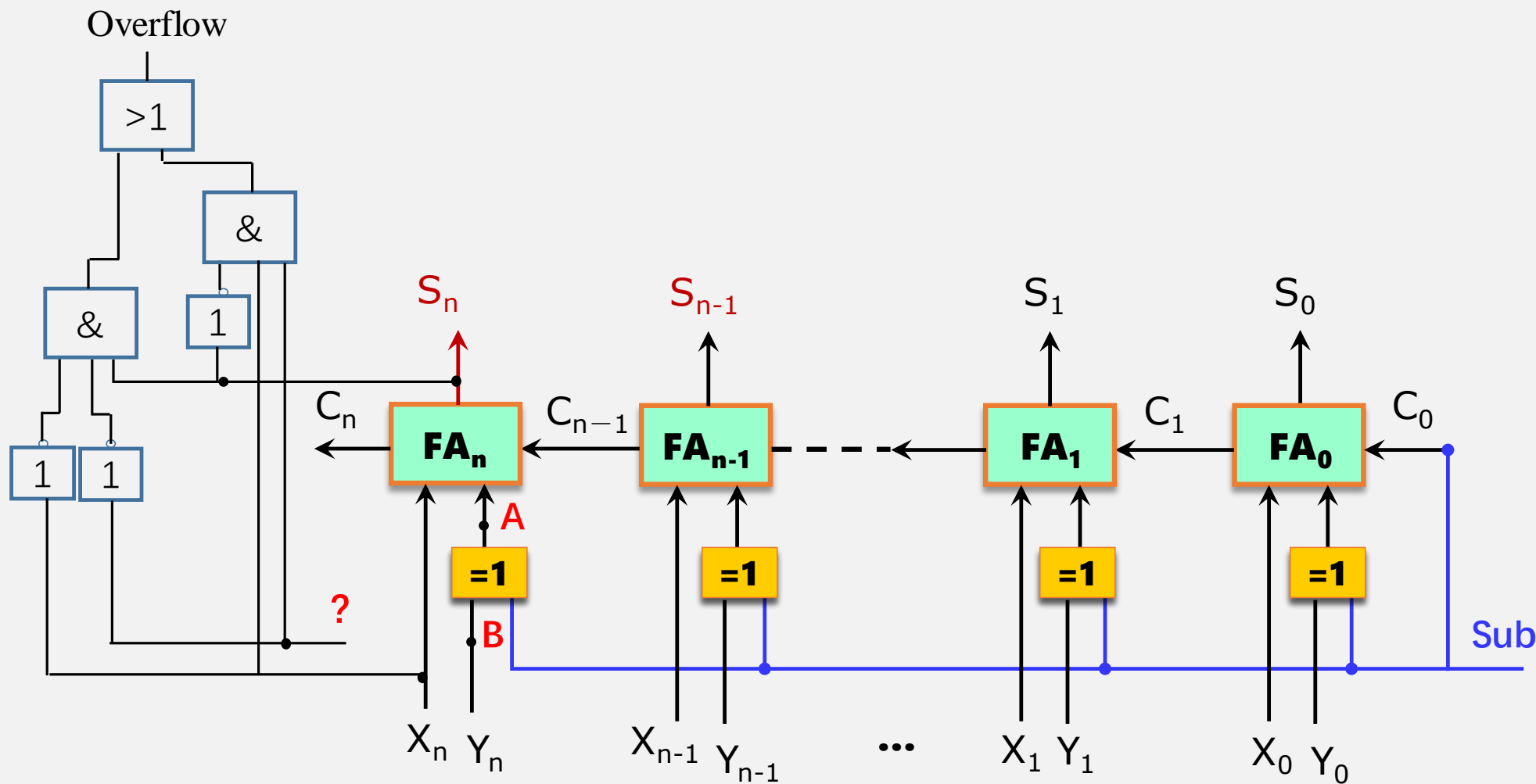5. 补码加减法运算溢出检测

$$\text{Overflow} = X_n Y_n \overline{S_n} + \overline{X_n} \overline{Y_n} S_n$$



3.1 定点数加/减运算

5. 补码加减法运算溢出检测

2) 方法2：通过运算中最高位数据的进位与符号位的进位是否同步来检测

假符号位进位为 C_f ，最高数据位进位为 C_n

$C_f=0$ $C_n=0$

$$\begin{array}{r} 010101 \\ + 001000 \\ \hline 011101 \end{array}$$

Diagram illustrating a binary addition where the carry from the sign bit (C_f) and the carry from the most significant data bit (C_n) are both 0. The result is 011101.

$C_f=1$ $C_n=1$

$$\begin{array}{r} 110101 \\ + 111000 \\ \hline 1110101 \end{array}$$

Diagram illustrating a binary addition where the carry from the sign bit (C_f) and the carry from the most significant data bit (C_n) are both 1. The result is 1110101.

5. 补码加减法运算溢出检测

2) 方法2：通过运算中最高位数据的进位与符号位的进位是否同步来检测
 设符号位进位为 C_f ，最高数据位进位为 C_n

$$C_f=0 \quad C_n=1$$

0 1 0 1 0 1

+

0 1 1 0 0 0

0 1

1 0 1 1 0 1

$$C_f=1 \quad C_n=0$$

1 0 0 1 0 1

+

1 1 1 0 0 0

1 0

1 0 1 1 1 0 1

$$Overflow = C_f \oplus C_n$$


3.1 定点数加/减运算

5. 补码加减法运算溢出检测

2) 方法2：通过运算中最高位数据的进位与符号位的进位是否同步来检测


设符号位进位为 C_f ，最高数据位进位为 C_n

$$Overflow = C_f \oplus C_n$$

 

代价分析:

1个异或逻辑门，3T时延

 


代价分析:

5个逻辑门，3T时延

3.1 定点数加/减运算

5. 补码加减法运算溢出检测

方法2: $Overflow = C_f \oplus C_n$

 



3.1 定点数加/减运算

5. 补码加减法运算溢出检测

3) 方法3: 用变型补码的双符号位, 设双符号位为 $f_1 f_2$, 其中 f_1 为最高符号位

0010101

+

0001000

0011101

$f_1=0 \quad f_2=0$

1110101

+

1111000

11101101

$f_1=1 \quad f_2=1$



3.1 定点数加/减运算

5. 补码加减法运算溢出检测

3) 方法3：用变型补码的双符号位，设双符号位为 $f_1 f_2$ ，其中 f_1 为最高符号位

	0	0	1	0	1	0	1
+	0	0	1	1	0	0	0
<hr/>							
	0	1	0	1	1	0	1

$f_1=0$ $f_2=1$ 正溢出(上溢)

	1	1	0	0	1	0	1	
+	1	1	1	1	0	0	0	
<hr/>								
	1	1	0	1	1	1	0	1

$f_1=1$ $f_2=0$ 负溢出(下溢)

$Overflow = f_1 \oplus f_2$

第一符号位是结果的正确符号位

5. 补码加减法运算溢出检测

3) 方法3：用变型补码的双符号位，设双符号位为 $f_1 f_2$ ，其中 f_1 为最高符号位


$$Overflow = f_1 \oplus f_2$$

溢出检测电路和成本分析同方法2。

与方法2不同的是，需要增加了一位符号位，会影响数据表示范围吗？


5. 补码加减法运算溢出检测

方法3 : $Overflow = f_1 \oplus f_2$

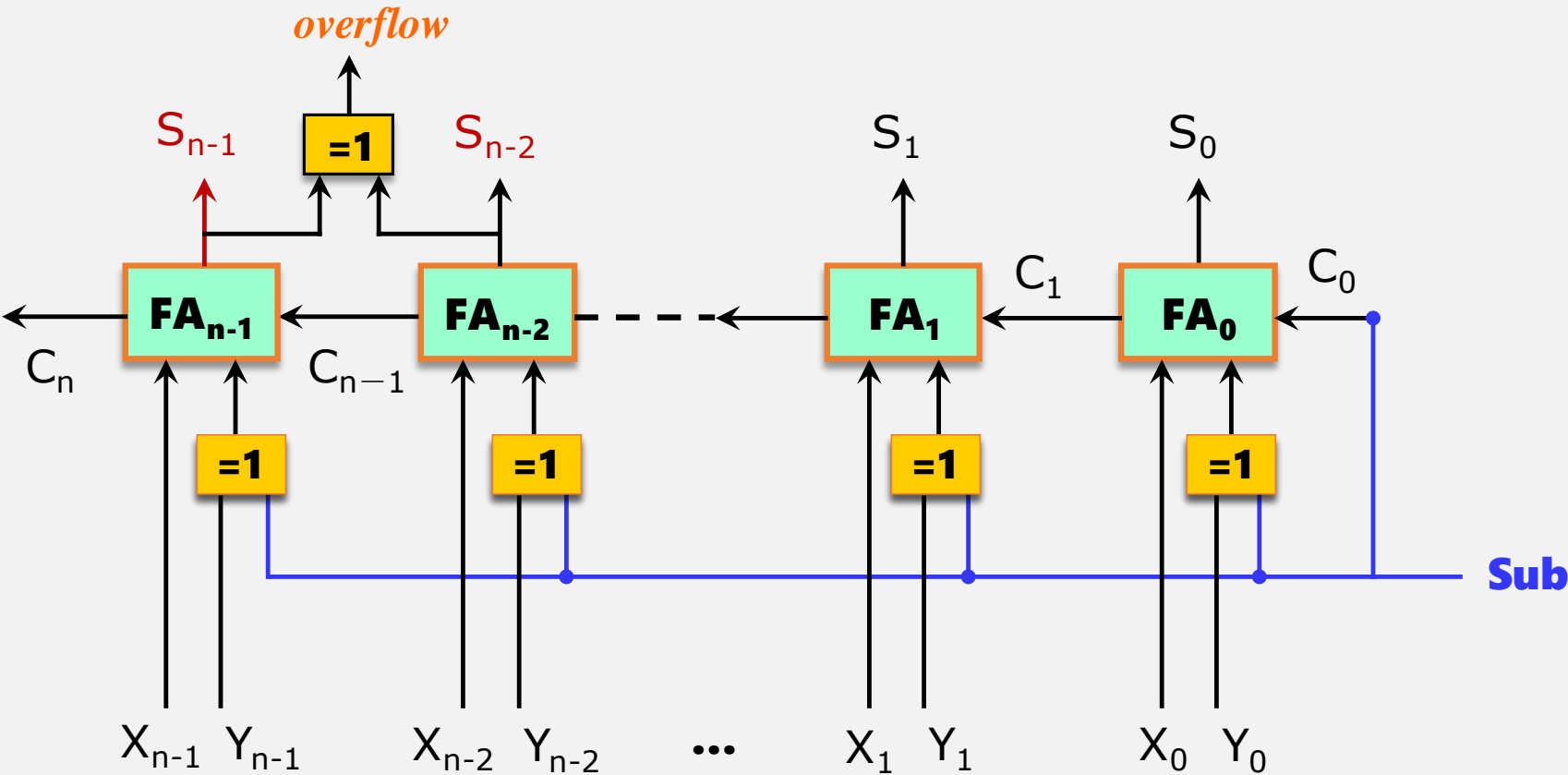

3.1 定点数加/减运算

5. 补码加减法运算溢出检测

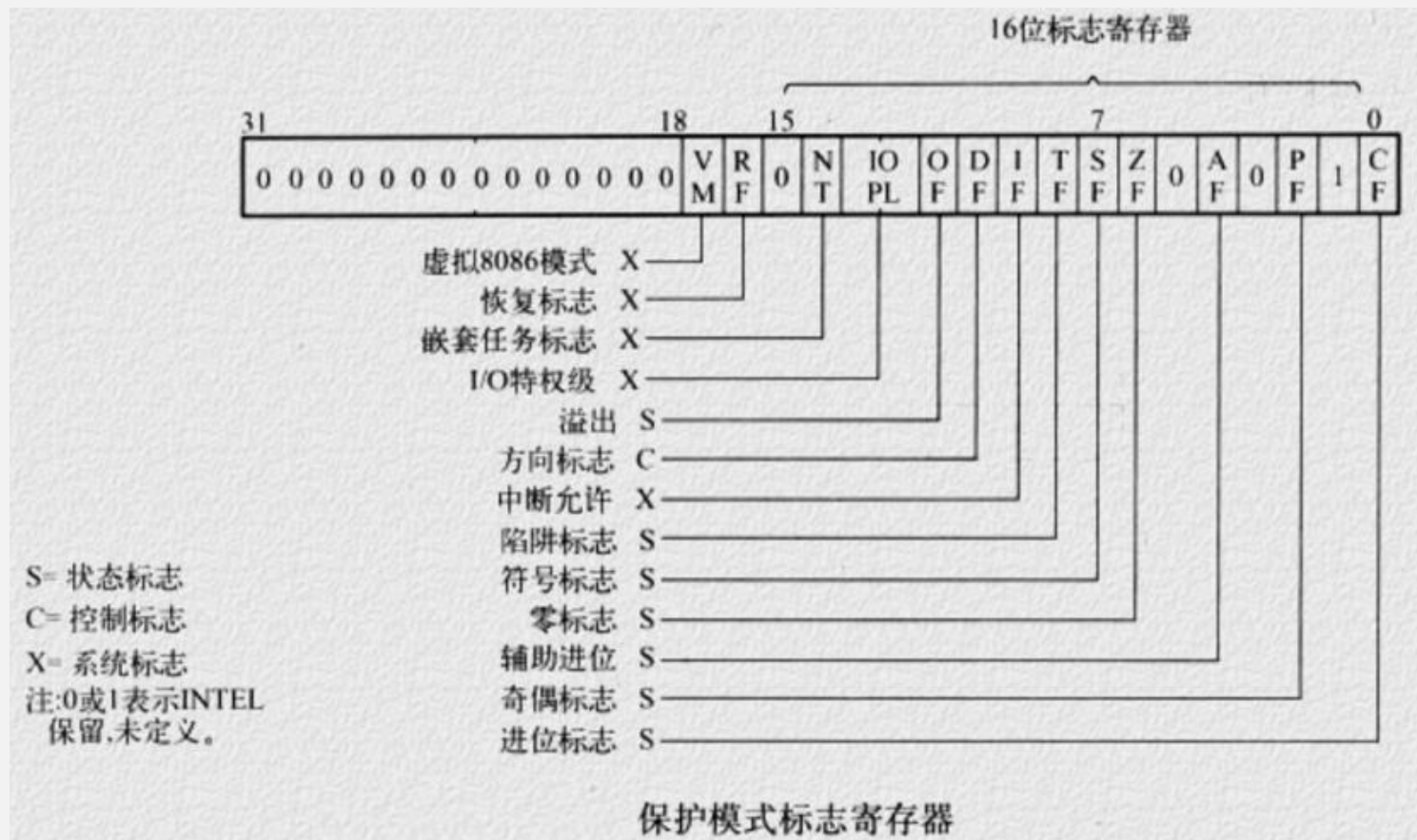

MOVE AX, 0XFFFFF

.....

ADD AX, BX



JO LOOP

.....


LOOP:

.....

5. 补码加减法运算溢出检测

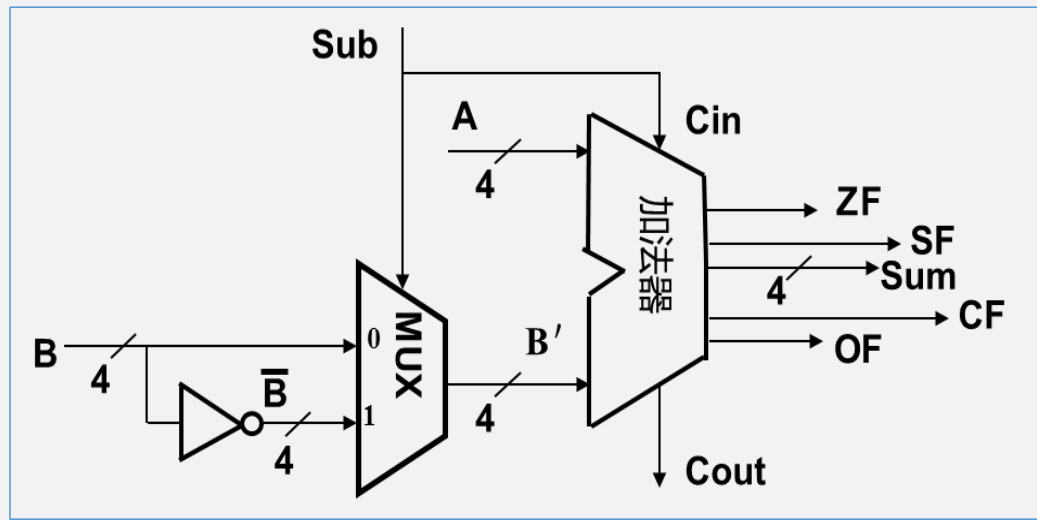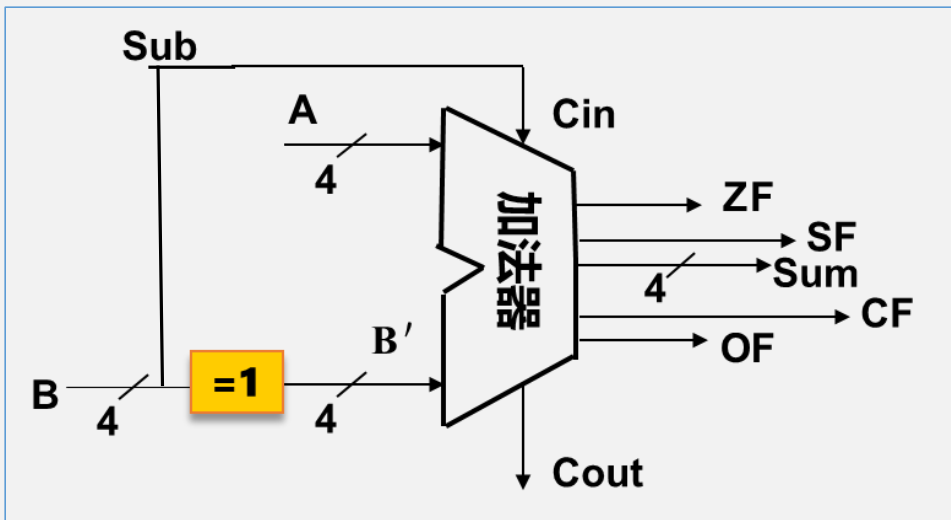

比较两种方案哪种更好？为什么？

 

5. 补码加减法运算溢出检测

问题：若CPU中未设计上述溢出检测电路或未设置标志寄存器，如何检测溢出？

```
int tadd_ok(int x,int y)
{
    int sum= x+y;
    int neg_over= x<0&&y<0&&sum >=0;
    int pos_over= x>=0&&y>=0&&sum<0;
    return !neg_over&&!pos_over;
}
```

- ◆ 体会软硬溢出检测的逻辑等效性
- ◆ 体会软硬溢出检测的差异性
- ◆ 对你未来的程序设计有何启示？
- ◆ 这就是软硬协同的系统观

3.1 定点数加/减运算

6. 无符号数加减法运算溢出检测

$$\begin{array}{r} 00000101 \quad 3 \\ + 00001000 \quad 8 \\ \hline 00001101 \quad 11 \end{array}$$

加法未溢出 Cout=0

$$\begin{array}{r} 11111111 \quad 255 \\ + 11111110 \quad 254 \\ \hline 11111101 \quad 253 \end{array}$$

加法溢出 Cout=1 和数小于加数

3.1 定点数加/减运算


6. 无符号数加减法运算溢出检测

$$\begin{array}{r}
 00000101 \quad 5 \\
 + 11110110 \quad -10 \\
 \hline
 01111101 \quad 127
 \end{array}$$

减法溢出 Cout=0 差大于被减数

$$\begin{array}{r}
 00001010 \quad 10 \\
 + 11111011 \quad -5 \\
 \hline
 10000010 \quad 5
 \end{array}$$

减法未溢出 Cout=1

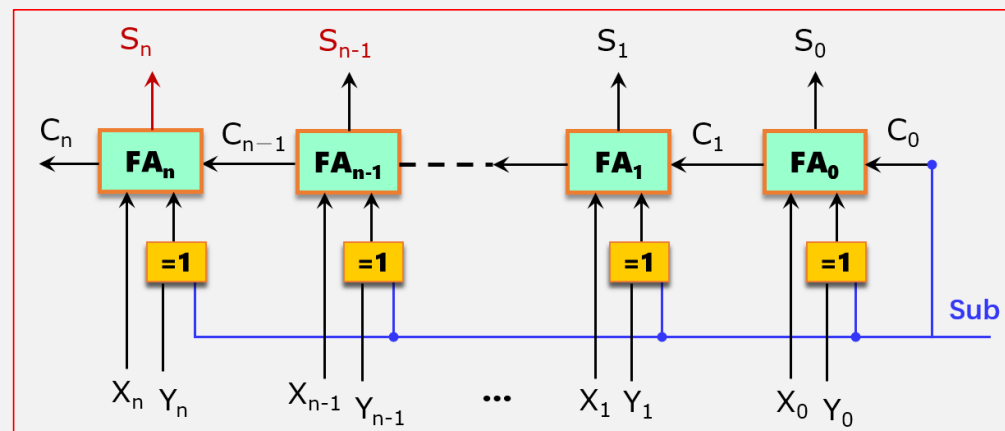

$$\text{无符号溢出检测} = \text{SUB} \oplus C_{\text{out}}$$

6. 无符号数加减法运算溢出检测

$$\begin{array}{r}
 01000001 \\
 + 01000010 \\
 \hline
 010000011
 \end{array}$$

- ◆ 无符号数加， $65 + 66 = 131$ ，正常
- ◆ 有符号数加， $65 + 66 = -125$ ，溢出
- ◆ 无符号数减， $65 - 190 = 131$ ，溢出
- ◆ 有符号数减， $65 - (-66) = -125$ ，溢出

$$\text{无符号溢出检测} = \text{SUB} \oplus C_{\text{out}}$$


3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$

$$S_n \text{ 时延: } (2n+4+3)T$$

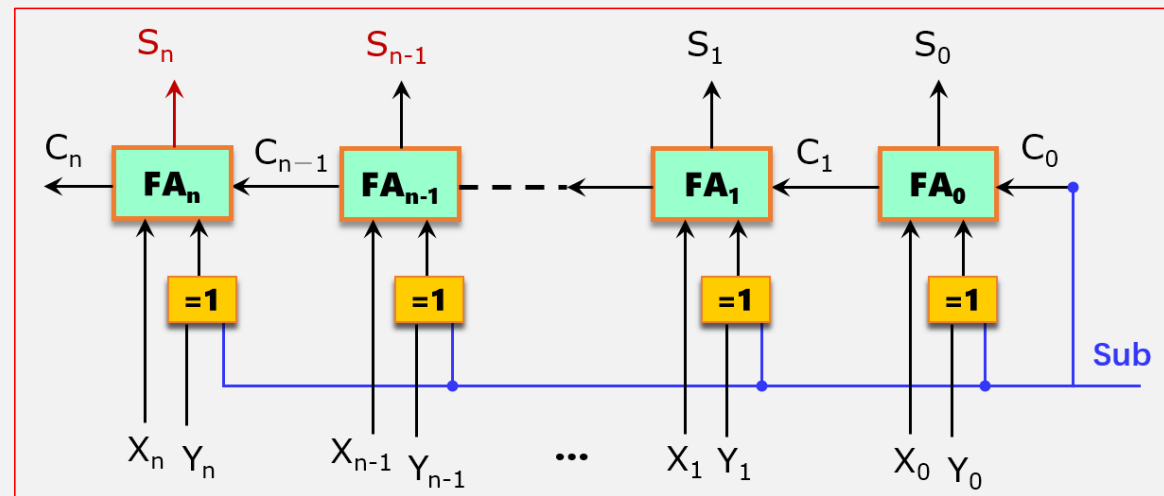


$G_i = X_i Y_i$ 进位生成函数 Generate

$P_i = X_i \oplus Y_i$ 进位传递函数 Propagate

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

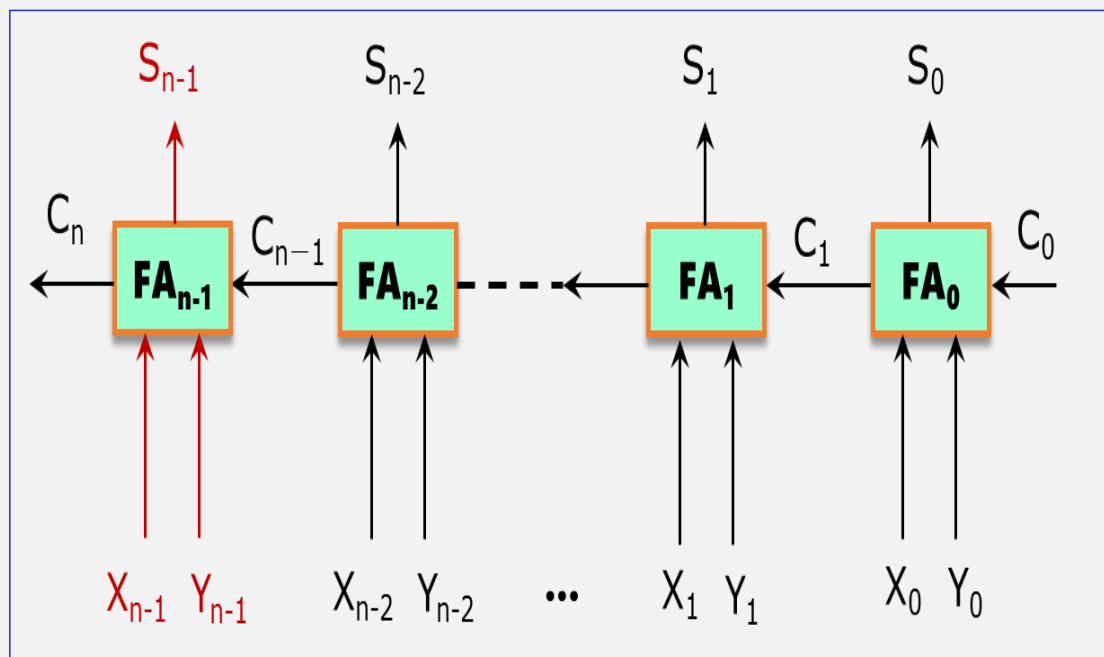

$$G_i = X_i Y_i$$

$$P_i = X_i \oplus Y_i$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2$$

.....

$$C_n = G_{n-1} + P_{n-1} C_{n-1}$$

$$C_{n+1} = G_n + P_n C_n$$

高位依赖于低位进位,形成了串行进位链



3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

$$G_i = X_i Y_i$$

$$P_i = X_i \oplus Y_i$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1$$

$$= G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2$$


$$= G_2 + P_2(G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0)$$

$$= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

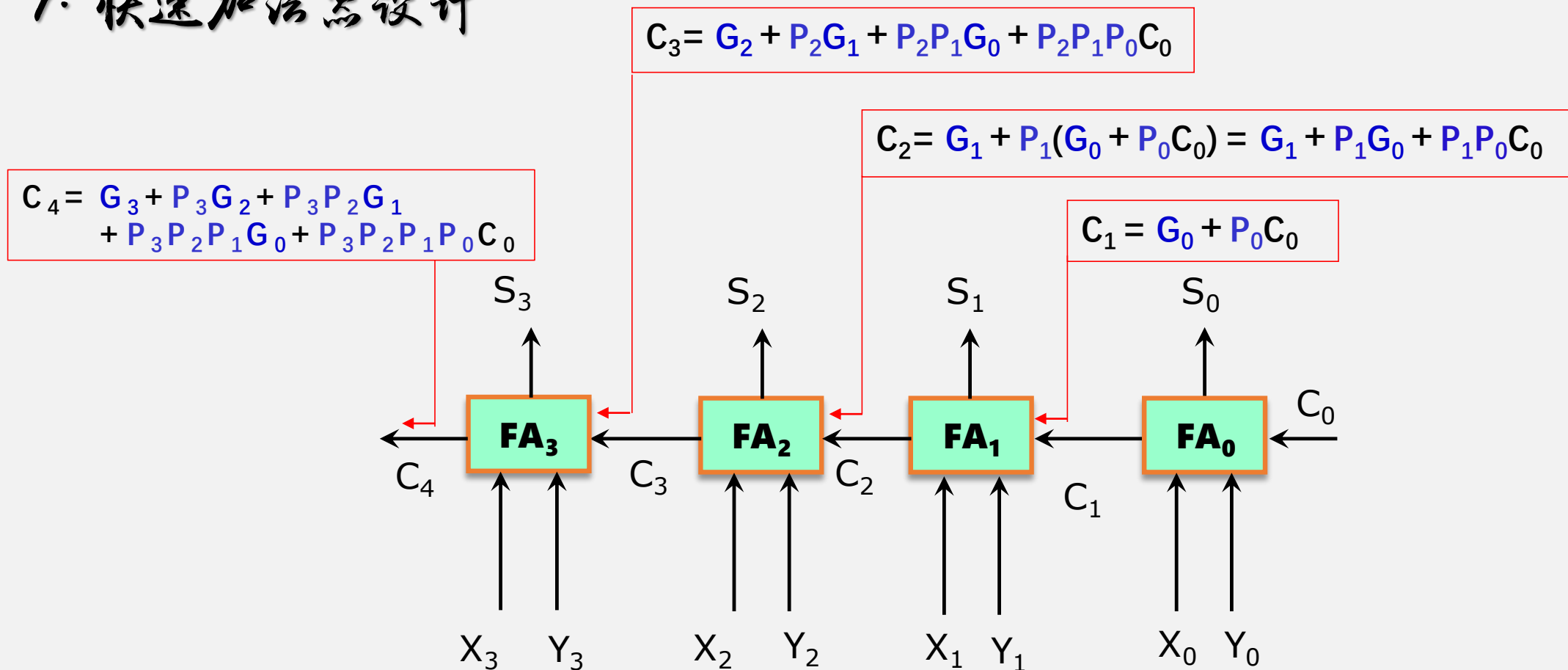

3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

$$C_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_{16} = G_{15} + P_{14} G_{13} + \cdots + \underbrace{P_{15} P_{14} \cdots P_1 P_0}_{17\text{个输入端的与门}} C_0$$

17个输入端的与门




扇入系数：逻辑门的输入端数量



扇出系数：逻辑门直接连接的输出端数量

3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

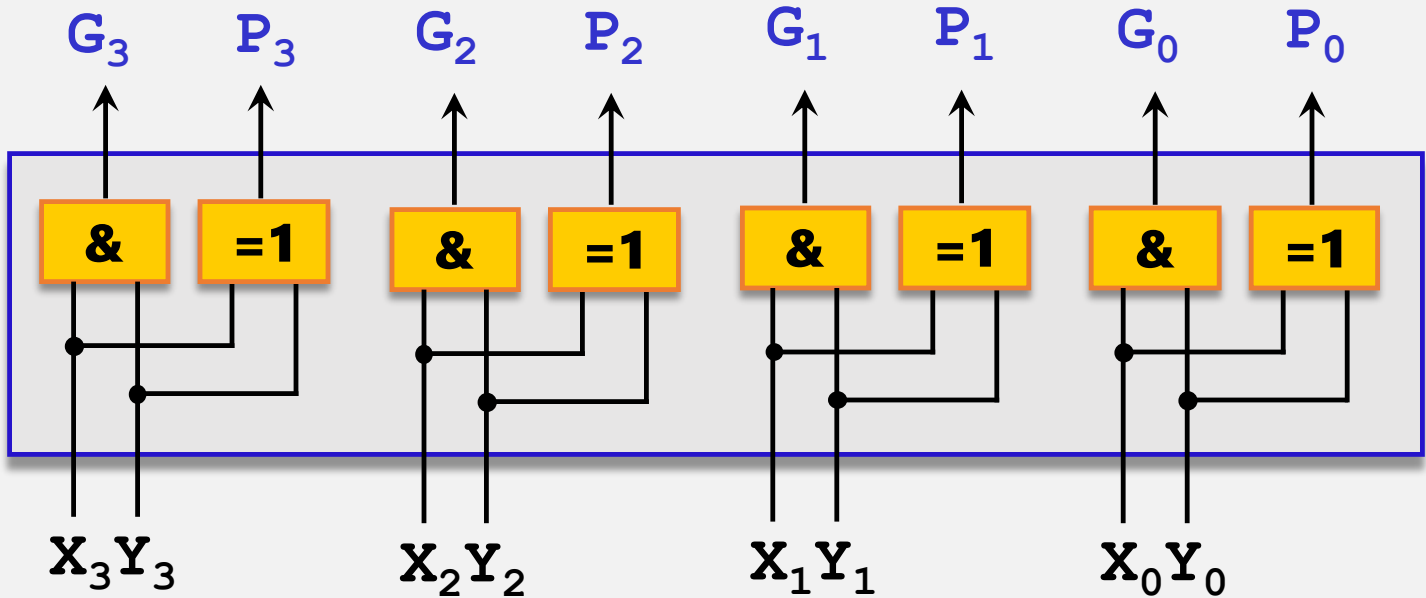


$$G_i = X_i Y_i$$

$$P_i = X_i \oplus Y_i$$



3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

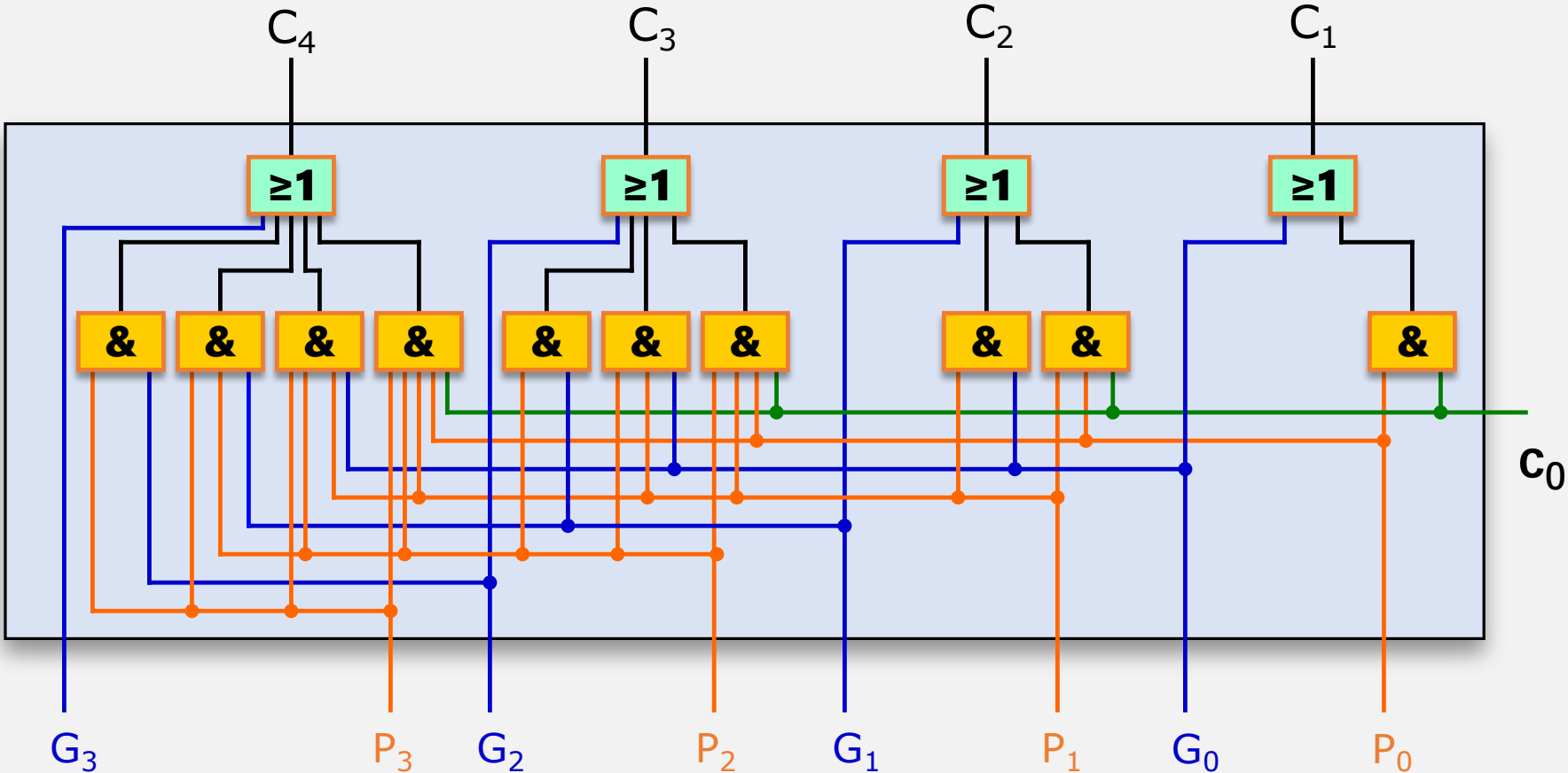



3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

$$G_i = X_i Y_i$$

$$P_i = X_i \oplus Y_i$$

$$S_3 = X_3 \oplus Y_3 \oplus C_3 = P_3 \oplus C_3$$


$$S_2 = X_2 \oplus Y_2 \oplus C_2 = P_2 \oplus C_2$$

$$S_1 = X_1 \oplus Y_1 \oplus C_1 = P_1 \oplus C_1$$

$$S_0 = X_0 \oplus Y_0 \oplus C_0 = P_0 \oplus C_0$$

3.1 定点数加/减运算


7. 快速加法器设计

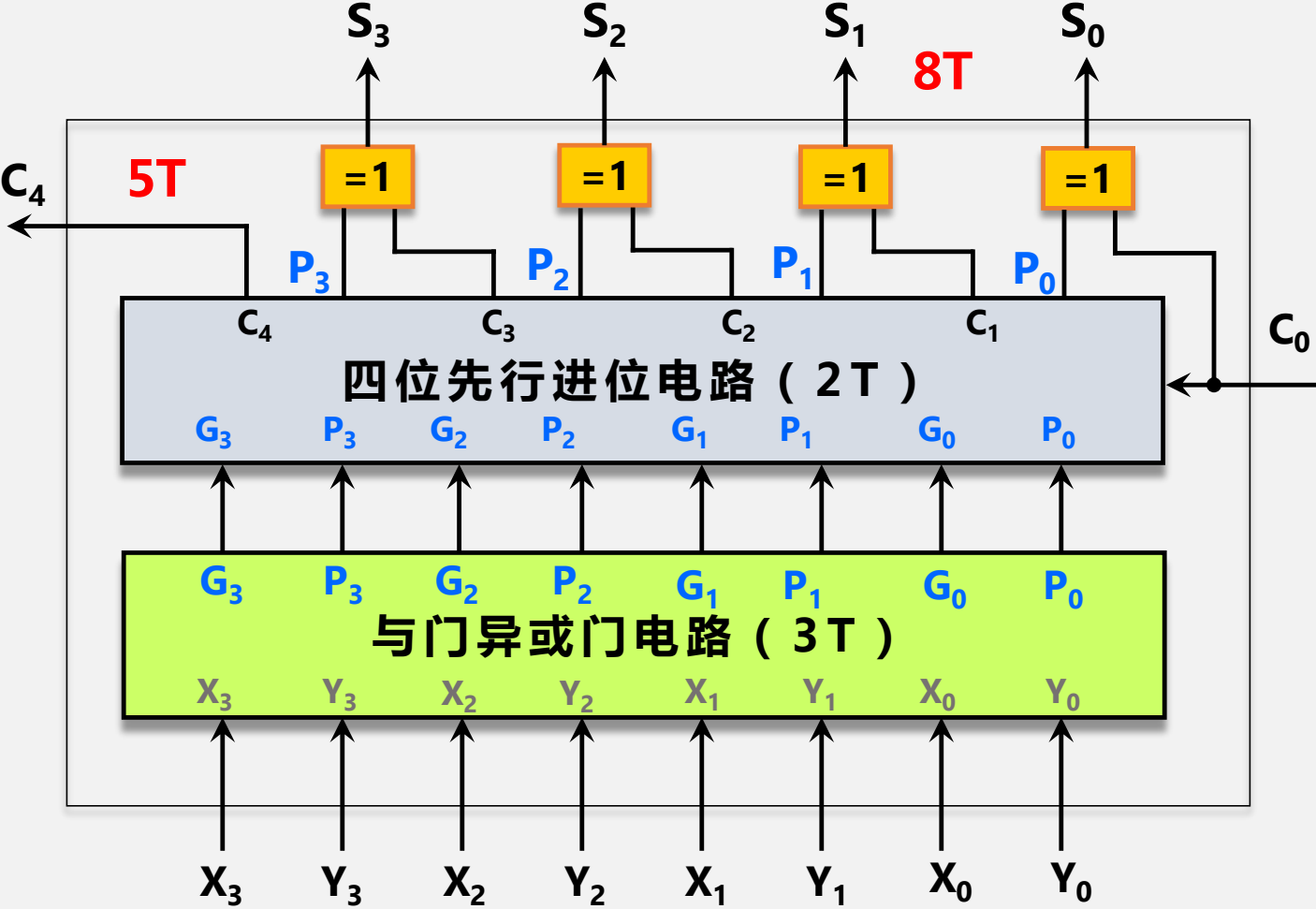

$$S_3 = X_3 \oplus Y_3 \oplus C_3 = P_3 \oplus C_3$$


$$C_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$
 
$$P_i = X_i \oplus Y_i \quad G_i = X_i Y_i$$




3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

 

- ◆ 组内先行进位
- ◆ 组间 ? 串行进位
- ◆ 可否组间并行 ?

 

3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

$$C_4 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_3P_2P_1P_0C_0$$

$$G^* = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 \quad \text{成组进位生成函数}$$

$$P^* = P_3P_2P_1P_0 \quad \text{成组进位传递函数}$$

$$C_4 = G^* + P^*C_0$$

$$C_1 = G_0 + P_0C_0$$

两式逻辑表达式完全一样！


？也应该完全一样！

同理 可得： C_8 VS C_2 C_{12} VS C_3 , C_{16} VS C_4 的表达式也一样

3.1 定点数加/减运算



7. 快速加法器设计

两级先行进位电路

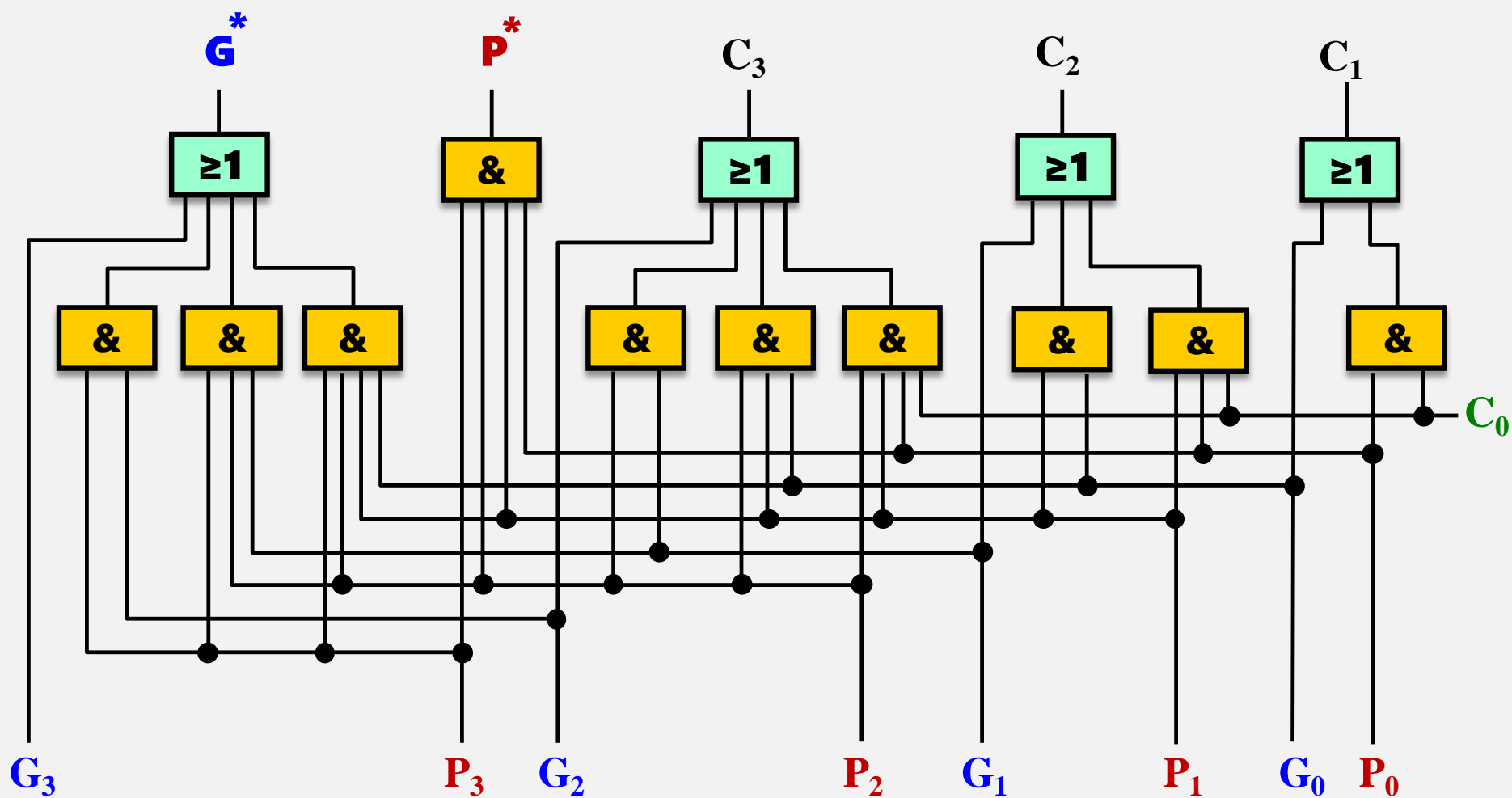


3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

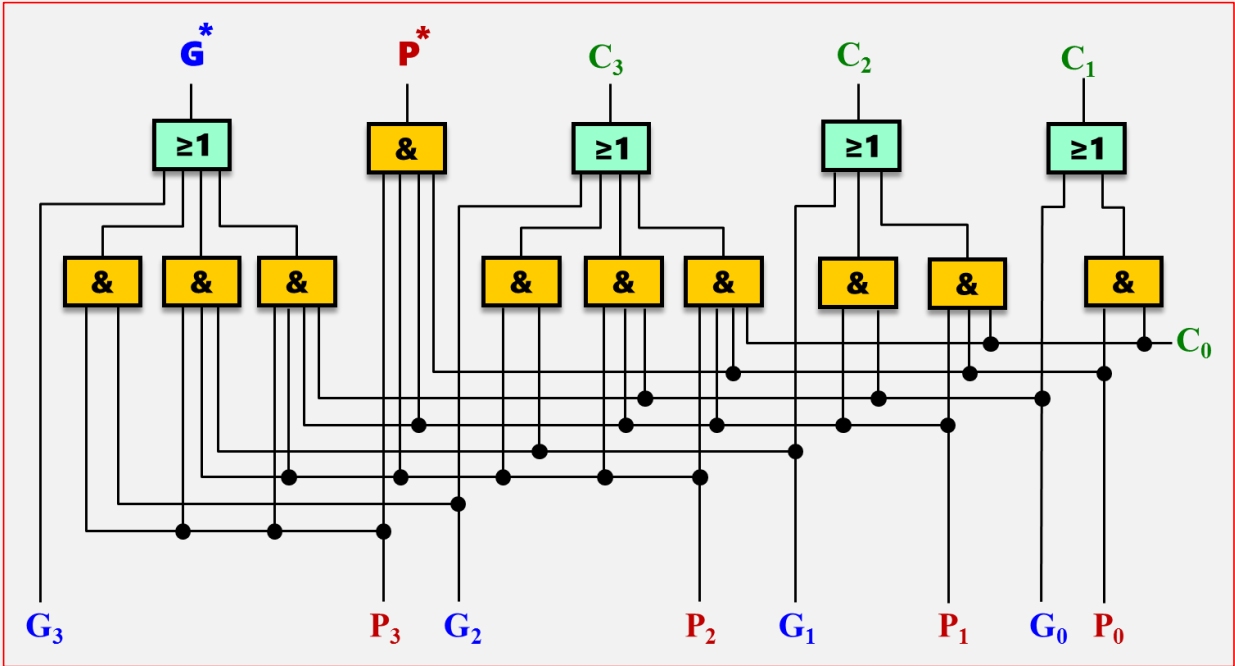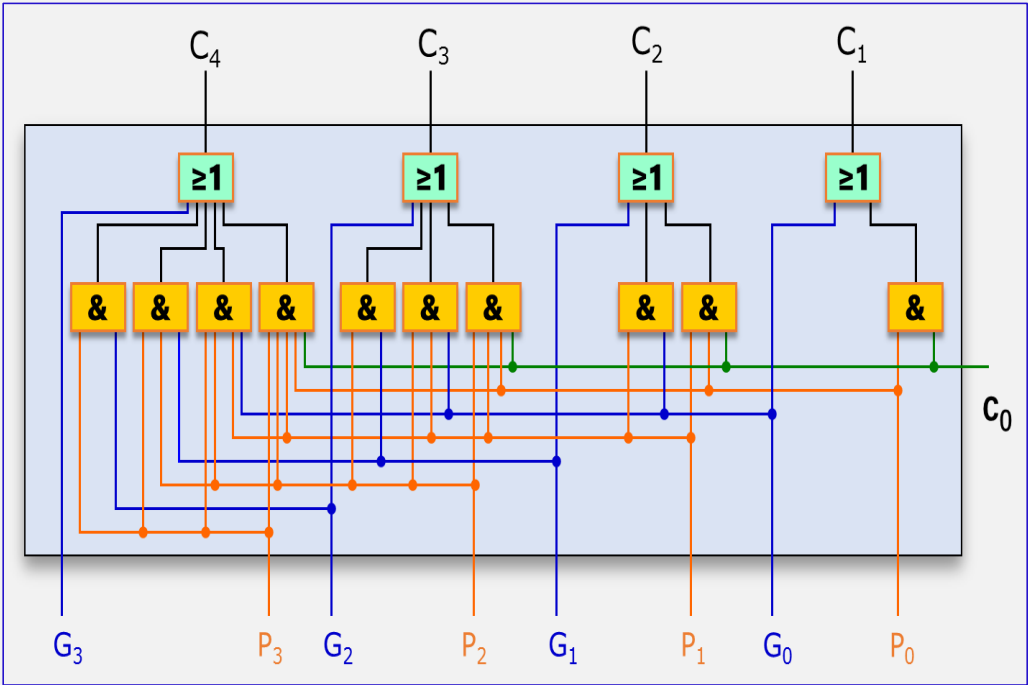


3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

 


3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

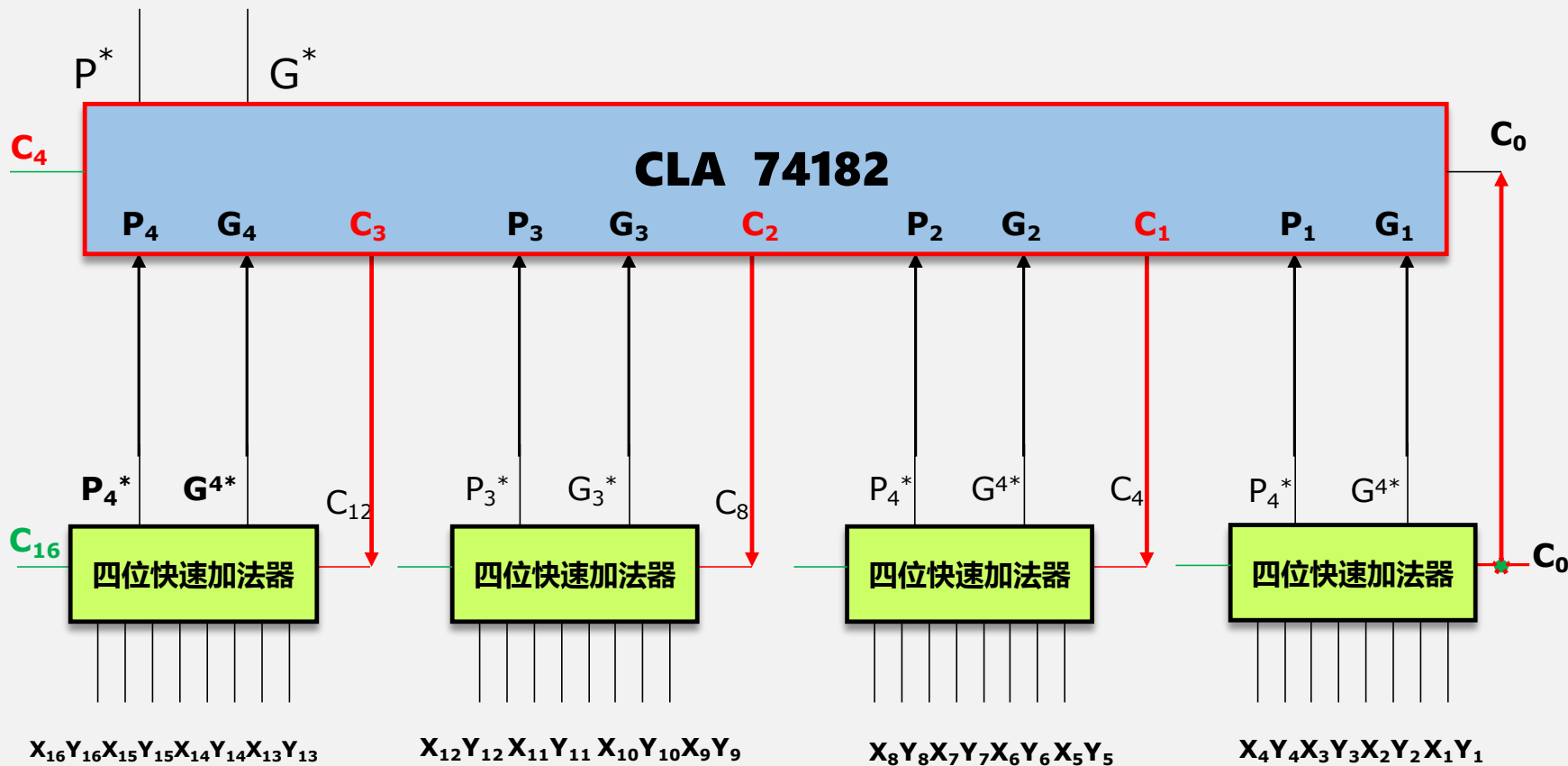


3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

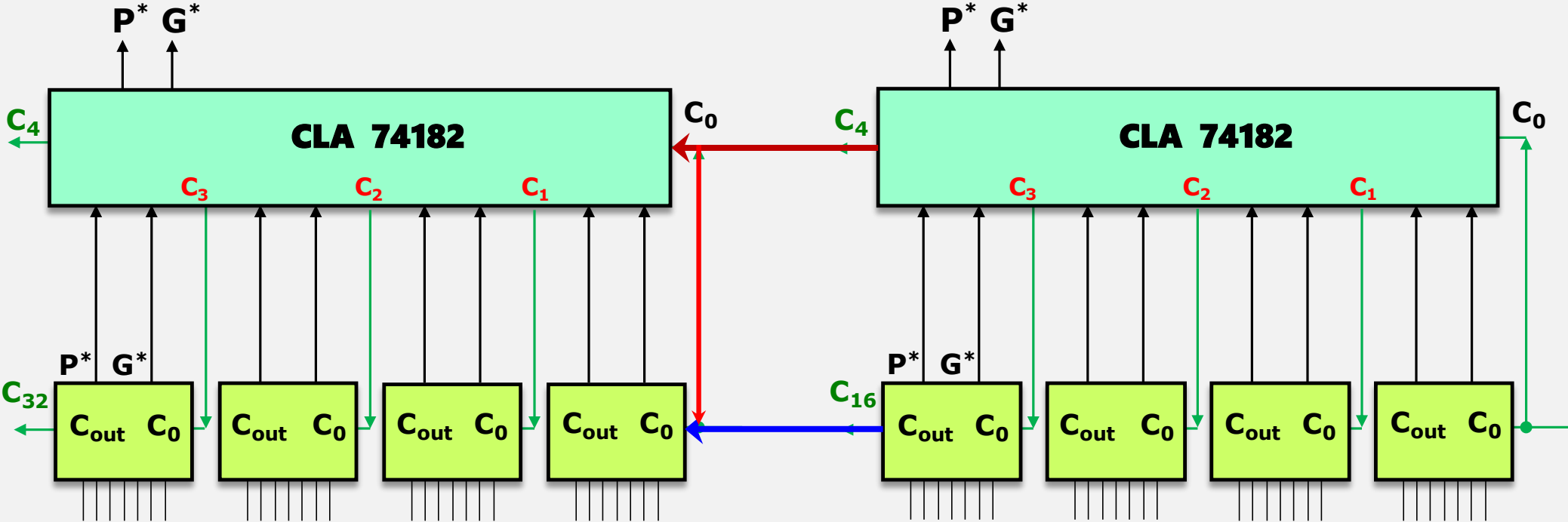


3.1 定点数加/减运算

7. 快速加法器设计

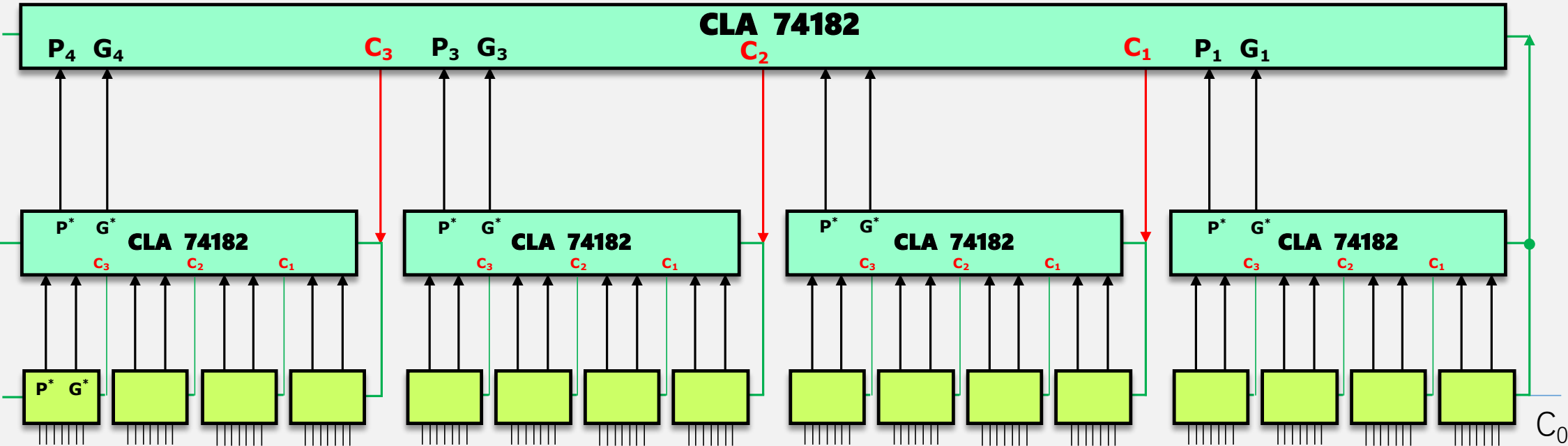

3.1 定点数加/减运算

8. 四位运算器芯片 SN74181

 

FA的逻辑表达式：

$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{n+i}$$

$$C_{n+i+1} = X_i Y_i + Y_i C_{n+i} + X_i C_{n+i}$$

3.1 定点数加/减运算

8. 四位运算器芯片 SN74181

S0	S1	Y_i	S2	S3	X_i
0	0	$\overline{A_i}$	0	0	1
0	1	$\overline{A_i} B_i$	0	1	$\overline{A_i} + \overline{B_i}$
1	0	$\overline{A_i} \overline{B_i}$	1	0	$\overline{A_i} + B_i$
1	1	0	1	1	$\overline{A_i}$

$$X_i = \overline{S_2} \overline{S_3} + \overline{S_2} S_3 (\overline{A_i} + \overline{B_i}) + S_2 \overline{S_3} (\overline{A_i} + B_i) + S_2 S_3 \overline{A_i}$$

$$Y_i = \overline{S_0} \overline{S_1} \overline{A_i} + \overline{S_0} S_1 \overline{A_i} B_i + S_0 \overline{S_1} \overline{A_i} \overline{B_i}$$



$$X_i = \overline{S_3 A_i B_i + S_2 A_i \overline{B_i}}$$


$$Y_i = \overline{A_i + S_0 B_i + S_1 \overline{B_i}}$$



FA的逻辑表达式：


$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{n+i}$$
 
$$C_{n+i+1} = X_i Y_i + Y_i C_{n+i} + X_i C_{n+i}$$



3.1 定点数加/减运算

8. 四位运算器芯片 SN74181

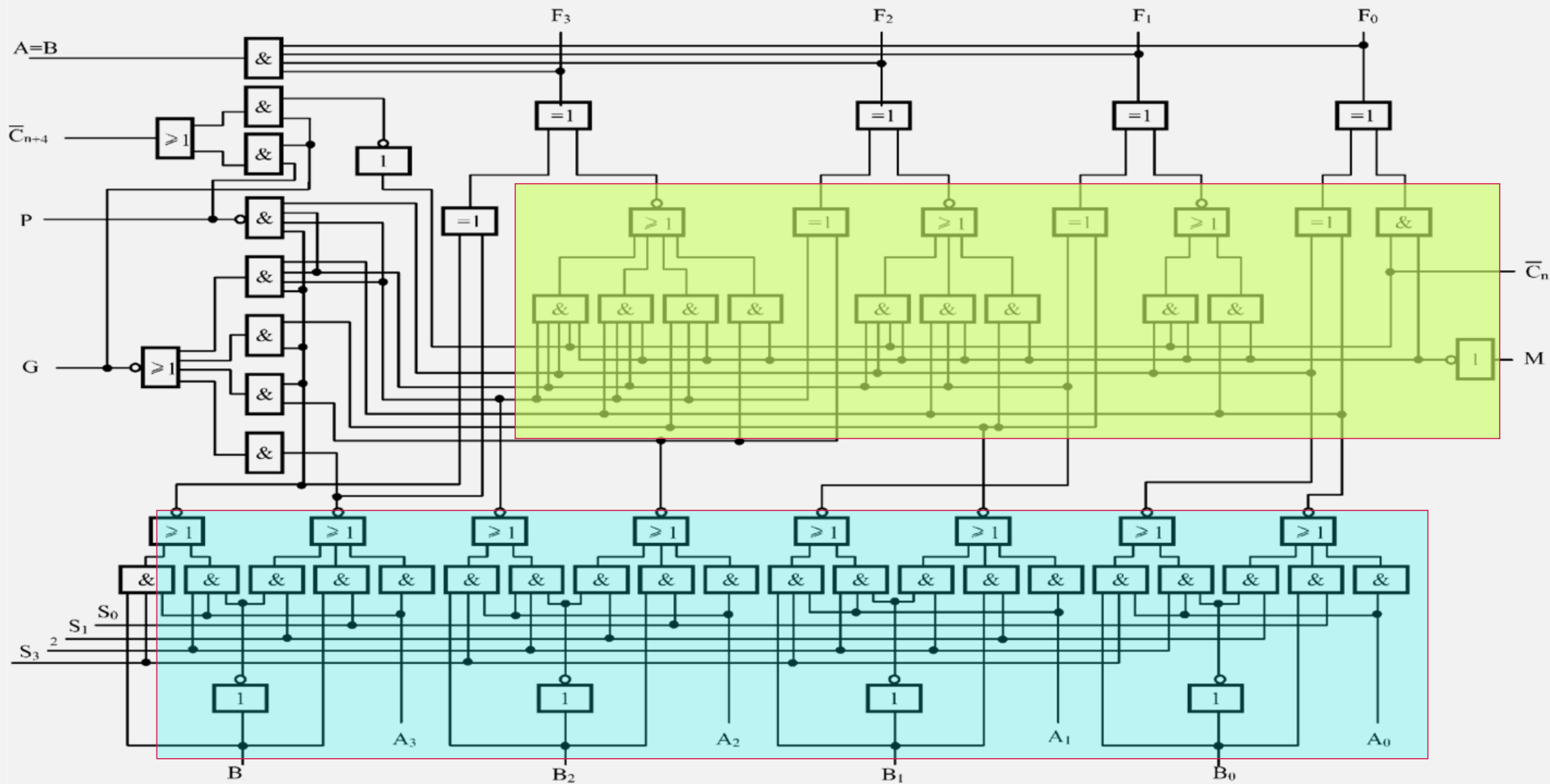

3.1 定点数加/减运算


8. 四位运算器芯片 SN74181

- ◆加、减: 算术运算, + :逻辑运算;
- ◆ M=H时逻辑运算, M=L 时算术运算;
- ◆算术运算结果和过程均用补码表示;
- ◆ 当 $S_3S_2S_1S_0 = LHHL$, $M=L$, $C=0$ 时, $F = ?$

$S_3S_2S_1S_0$	逻辑运算 M=H	算术运算 M=L $C_n=H$
LLLL	$F=\overline{A}$	$F=A$
LLLH	$F=\overline{A+B}$	$F=A+B$
LLHL	$F=\overline{A}B$	$F=A+\overline{B}$
LLHH	$F=逻辑\ 0$	$F=-1$
LHLL	$F=\overline{A}B$	$F=A加\ \overline{A}\overline{B}$
LHLH	$F=B$	$F=(A+B)加\ \overline{A}\overline{B}$
LHHL	$F=A\oplus B$	$F=A减\ B减\ 1$
LHHH	$F=\overline{A}\overline{B}$	$F=\overline{A}\overline{B}减\ 1$
HLLL	$F=\overline{A}+B$	$F=A加\ AB$
HLLH	$F=\overline{A\oplus B}$	$F=A加\ B$
HLHL	$F=B$	$F=(A+\overline{B})加\ AB$
HLHH	$F=AB$	$F=AB减\ 1$
HHLL	$F=1$	$F=A加\ A$
HHLH	$F=A+\overline{B}$	$F=(A+B)加\ A$
HHHL	$F=A+B$	$F=(A+\overline{B})加\ A$
HHHH	$F=A$	$F=A减\ 1$

3.1 定点数加/减运算

8. 四位运算器芯片 SN74181

 

前面讲过的三种溢出检测方法可直接用于74181吗？


$$\text{Overflow}_1 = X_n Y_n \overline{S_n} + \overline{X_n} \overline{Y_n} S_n$$

$$\text{Overflow}_2 = C_f \oplus C_n$$

$$\text{Overflow}_3 = f_1 \oplus f_2$$






3.1 定点数加/减运算

8. 四位运算器芯片 SN74181

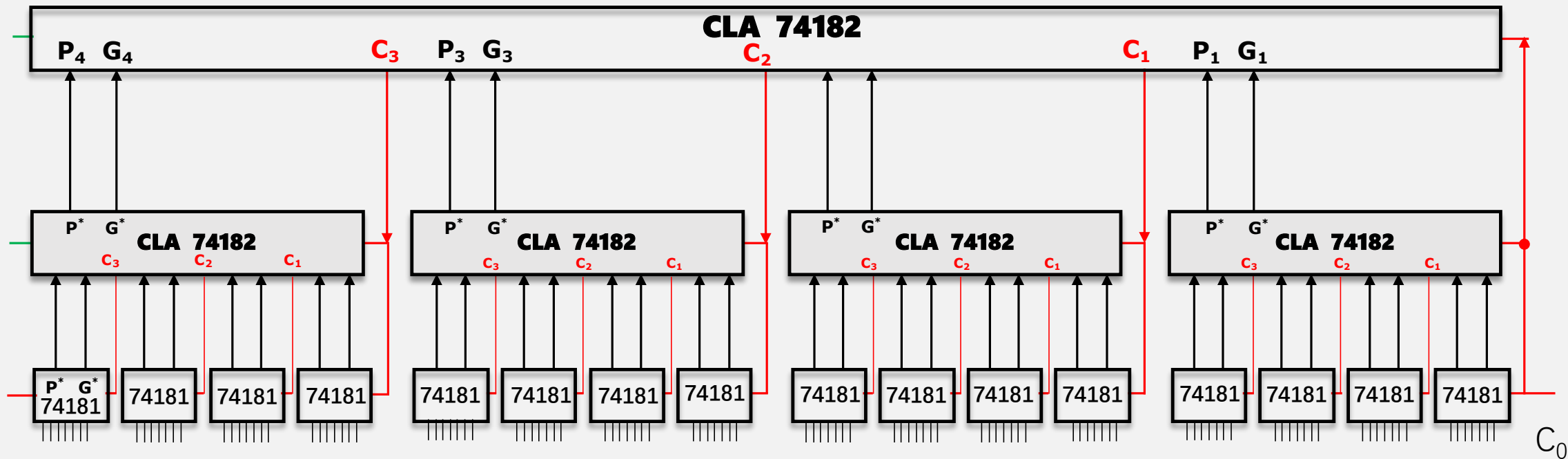

3.1 定点数加/减运算


9. 运算器设计其他方法(结构)

     


if (s= = 0,c = a ; else c=b)

3.1 定点数加/减运算

9. 运算器设计其他方法(结构)

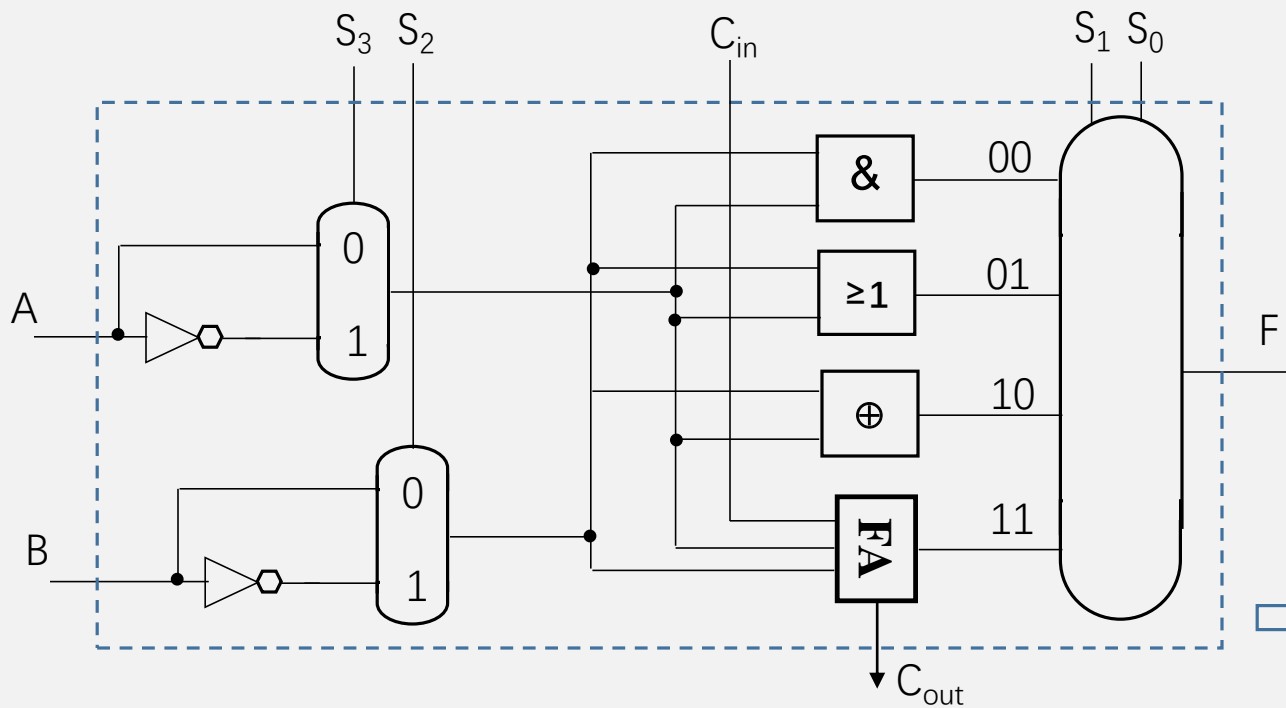

 $S_3S_2S_1S_0 = 0000: F = AB$
 $S_3S_2S_1S_0 = 1100: F = \bar{A}\bar{B}$
 $S_3S_2S_1S_0 = 1000: F = \bar{A}B$
 $S_3S_2S_1S_0 = 0100: F = A\bar{B}$
 $S_3S_2S_1S_0 = 0001: F = A + B$
 $S_3S_2S_1S_0 = 0010: F = A \oplus B$
 $S_3S_2S_1S_0 = 0011 \ C_{in}=0: F = A \text{ 加 } B$
 $S_3S_2S_1S_0 = 0111 \ C_{in}=1: F = A \text{ 减 } B$
.....




9. 运算器设计其他方法(硬件描述语言: Verilog)

```
moudle add_4 (x,y, sum ,cin, cout )  
input[3:0] x,y ;  
outpu[3:0] sum ;  
output cout ;  
input cin ;  
assign {cout, sum } = x + y + cin;  
endmoudle
```

```
moudle add_4 (x,y, sum ,cin, cout )  
input[3:0] x,y ;  
outpu[3:0] sum ;  
output cout ;  
input cin ;  
sum <= x xor y xor cin;  
cout <= (x and y) or ( x and cin ) or ( y and cin )  
endmoudle
```

配合FPGA使用 (Field Programmable Gate Array)

 

第一部分完