


第四章 组合逻辑电路设计(二)

秦磊华 计算机学院

4.7 多路选择器 (Multiplexer)设计

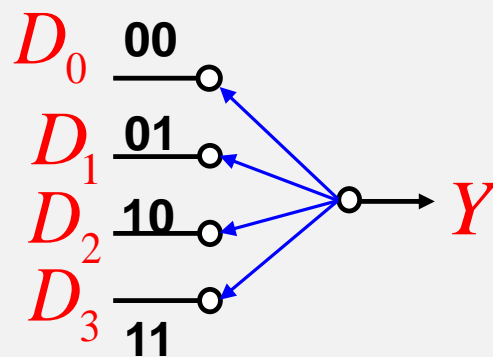
1. 多路选择器的基本功能

从一组输入数据中，选择出某一个数据，完成这种功能的逻辑电路称作数据选择器（或称为多路选择开关）



4.7 多路选择器(Multiplexer)设计



2. 4路数据选择器的设计 (MUX)

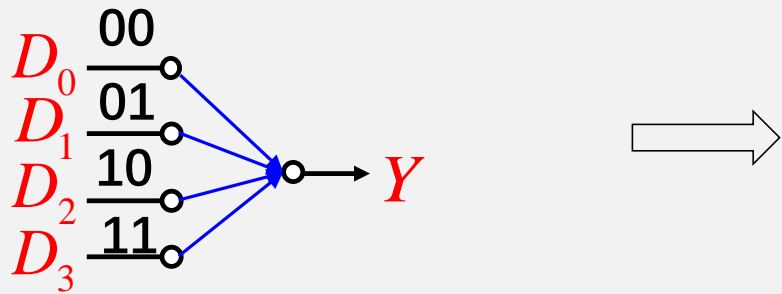

A_1	A_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3



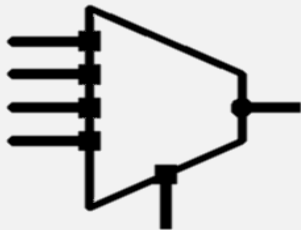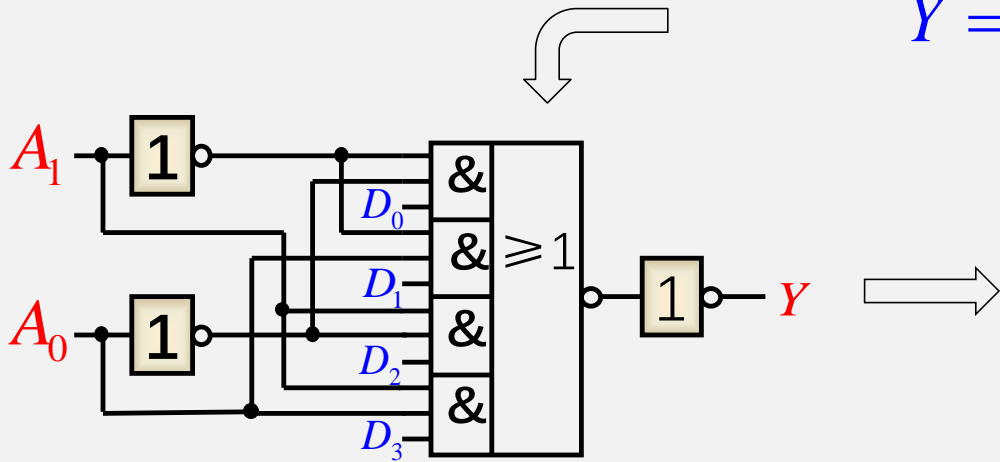
$$Y = \overline{A_1} \overline{A_0} D_0 + \overline{A_1} A_0 D_1 + A_1 \overline{A_0} D_2 + A_1 A_0 D_3$$



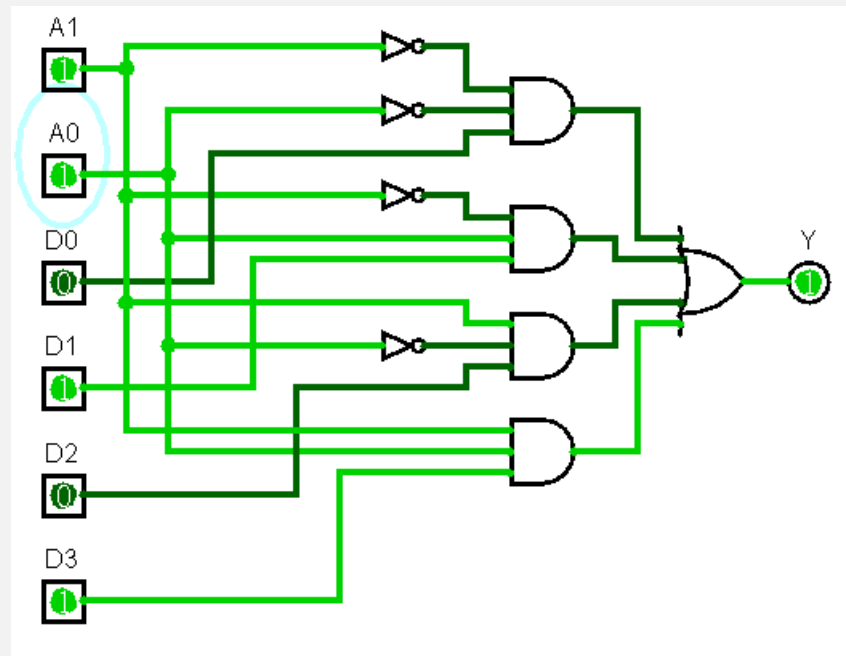4.7 多路选择器(Multiplexer)设计


$$Y = \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_1 A_0 D_1 + A_1 \bar{A}_0 D_2 + A_1 A_0 D_3$$



4.7 多路选择器(Multiplexer)设计


\overline{ST}_1	A_1	A_0	Y_1
1	X	X	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
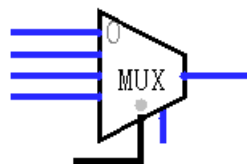
$$Y = \overline{\overline{ST}_1} (\overline{\overline{A_1}} \overline{\overline{A_0}} D_0 + \overline{\overline{A_1}} A_0 D_1 + A_1 \overline{\overline{A_0}} D_2 + A_1 A_0 D_3)$$




Enable: when not 0, output is the selected input

4.7 多路选择器(Multiplexer)设计

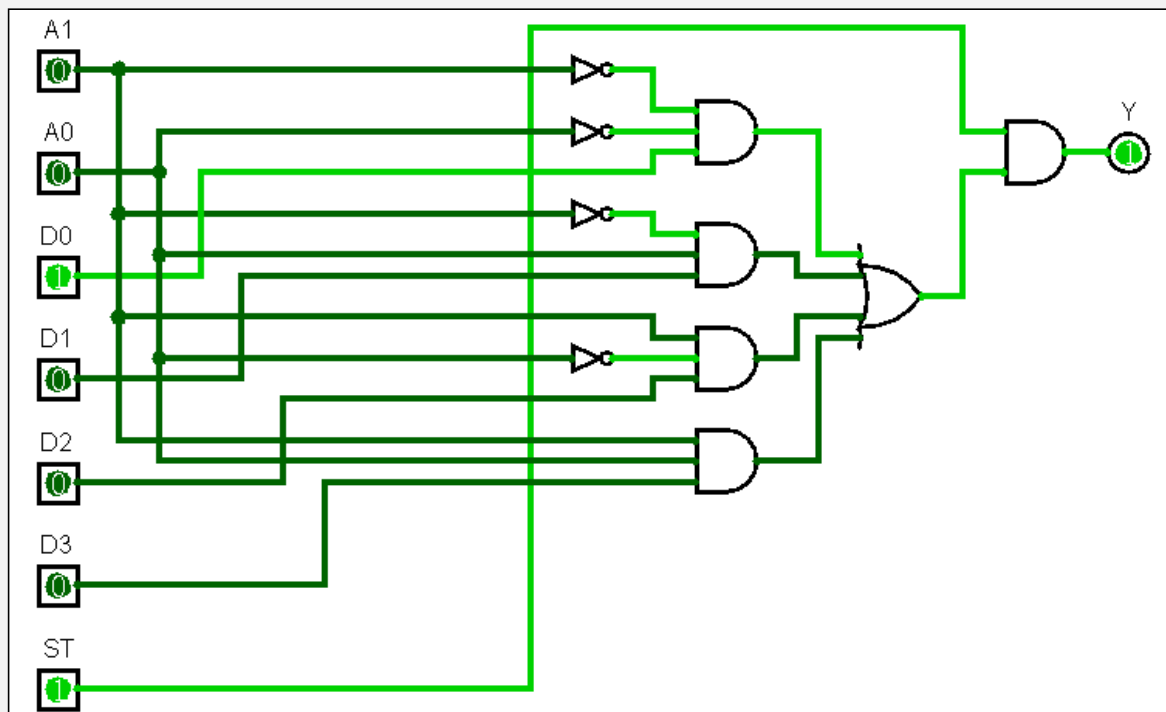

$\overline{ST_1}$	A_1	A_0	Y_1
1	X	X	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

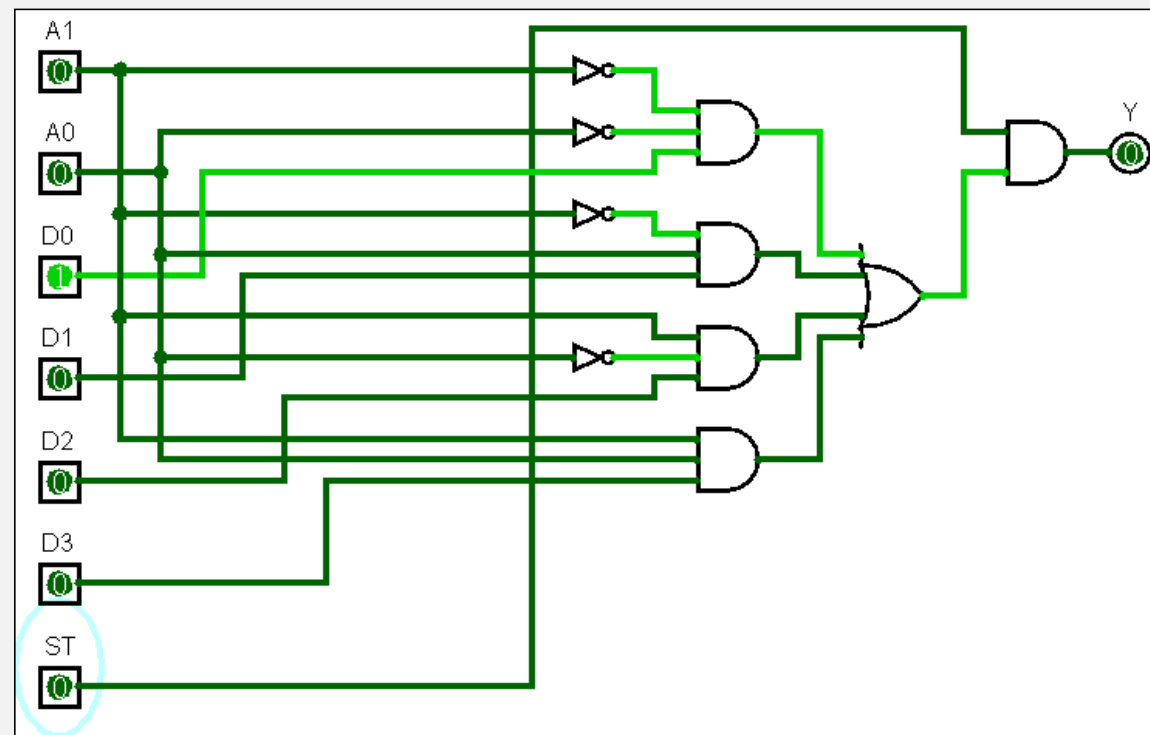

4.7 多路选择器(Multiplexer)设计

3.带使能和可扩展功能的8路数据选择器设计


\overline{ST}	A_2	A_1	A_0	Y	\overline{W}
1	X	X	X	0	1
0	0	0	0	D_0	$\overline{D_0}$
0	0	0	1	D_1	$\overline{D_1}$
0	0	1	0	D_2	$\overline{D_2}$
0	0	1	1	D_3	$\overline{D_3}$
0	1	0	0	D_4	$\overline{D_4}$
0	1	1	1	D_5	$\overline{D_5}$
0	1	0	0	D_6	$\overline{D_6}$
0	1	1	1	D_7	$\overline{D_7}$

\overline{ST} : 选通端，低有效。




Y, \overline{W} : 互补输出端。

可参照4路选择器写出Y逻辑表达式
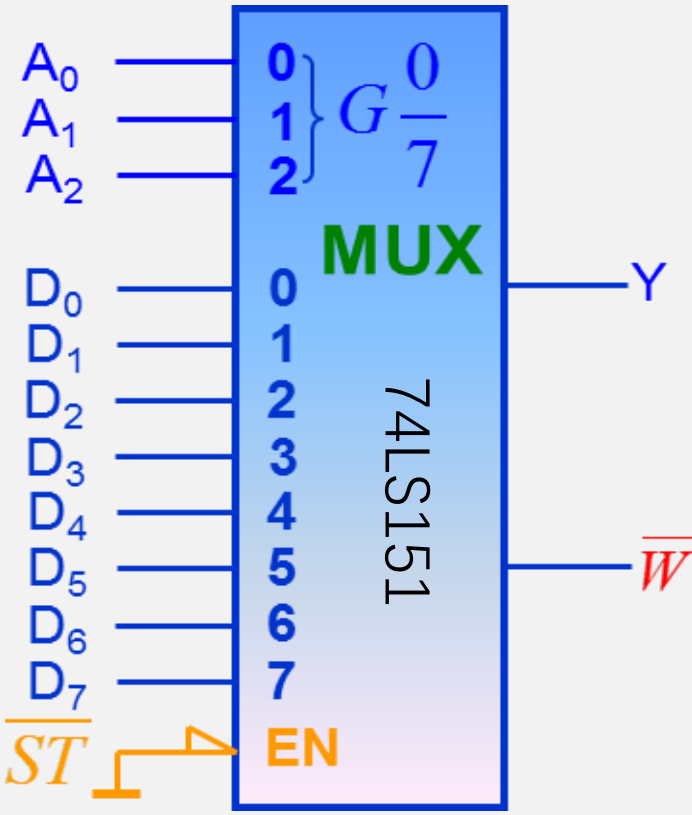
$$Y = \overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0} D_0 + \overline{A_2}\overline{A_1}A_0 D_1 + \overline{A_2}A_1\overline{A_0} D_2 + \overline{A_2}A_1A_0 D_3 + A_2\overline{A_1}\overline{A_0} D_4 + A_2\overline{A_1}A_0 D_5 + A_2A_1\overline{A_0} D_6 + A_2A_1A_0 D_7$$



4.7 多路选择器(Multiplexer)设计

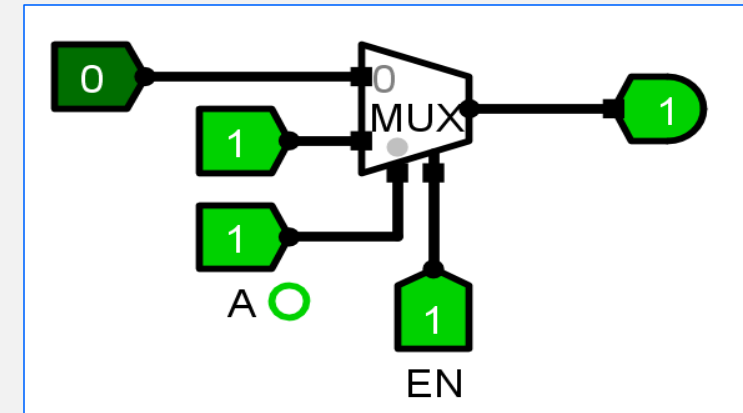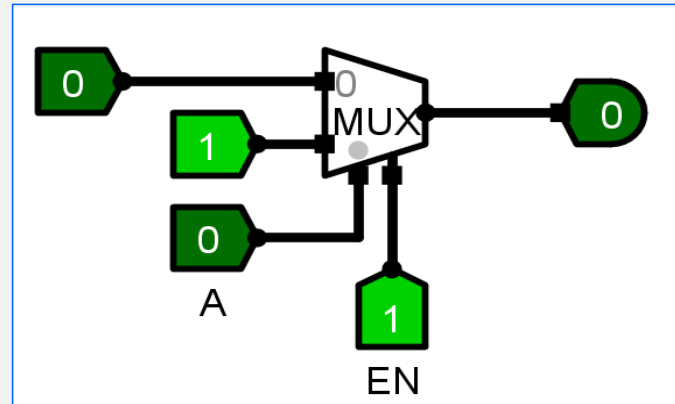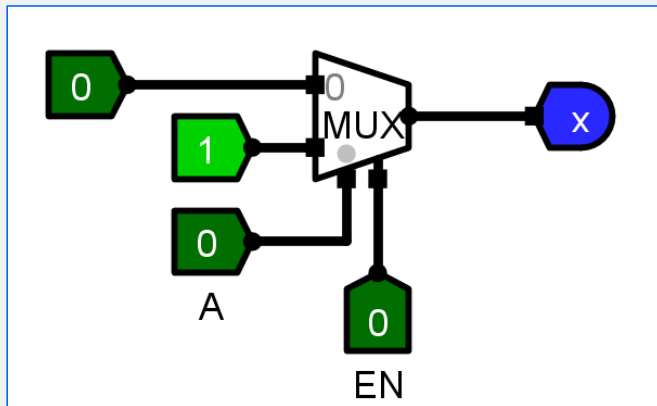


4.数据选择器的应用




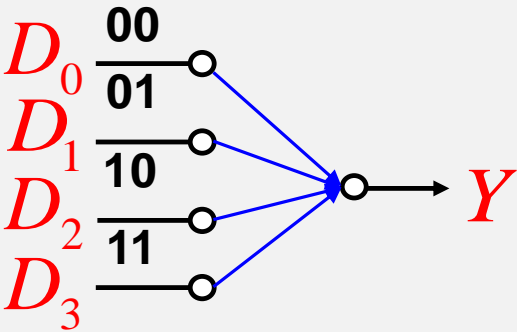1.多路分配器的基本功能

将1个输入数据，根据需要传送到m个输出端的任何一个输出端的电路，称为数据分配器、多路分配器或解复用器，其逻辑功能正好与多路选择器相反。




MUX

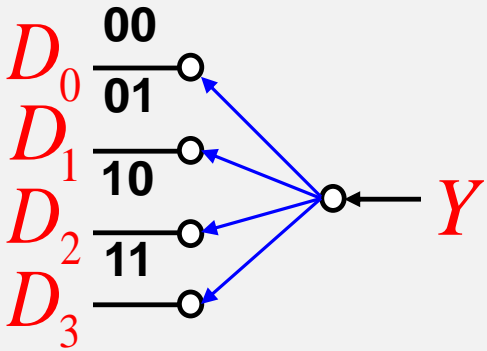




DMX

2.多路分配器的设计

A ₁	A ₀	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	D
0	1	0	0	D	0
1	0	0	D	0	0
1	1	D	0	0	0

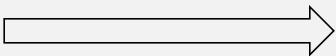

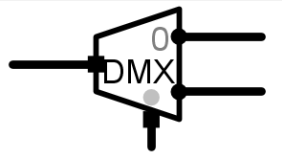
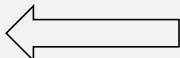
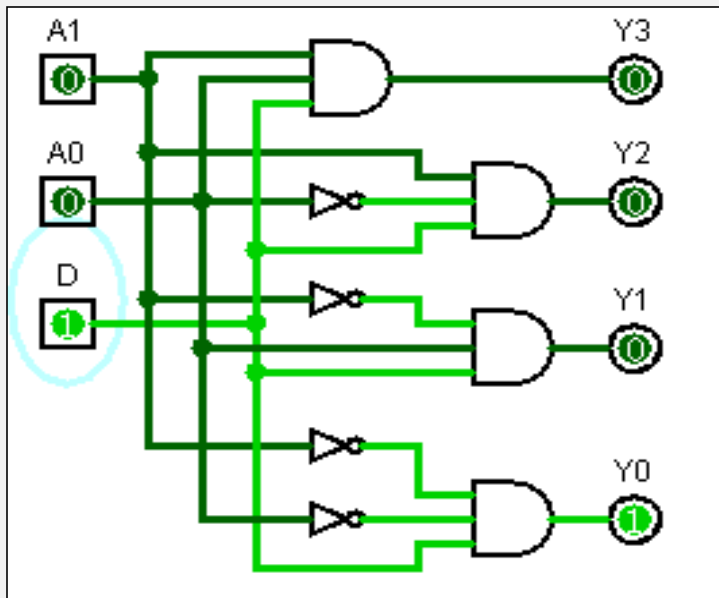
$$\begin{aligned}
 Y_0 &= \overline{A_1} \overline{A_0} D & Y_1 &= \overline{A_1} A_0 D \\
 Y_2 &= A_1 \overline{A_0} D & Y_3 &= A_1 A_0 D
 \end{aligned}$$



A ₁	A ₀	Y
0	0	D ₀
0	1	D ₁
1	0	D ₂
1	1	D ₃

多路选择器真值表

4.9 多路选择器、多路分配器、译码器比较

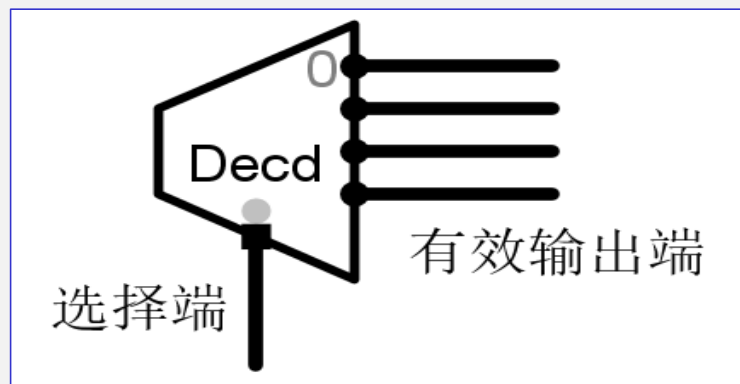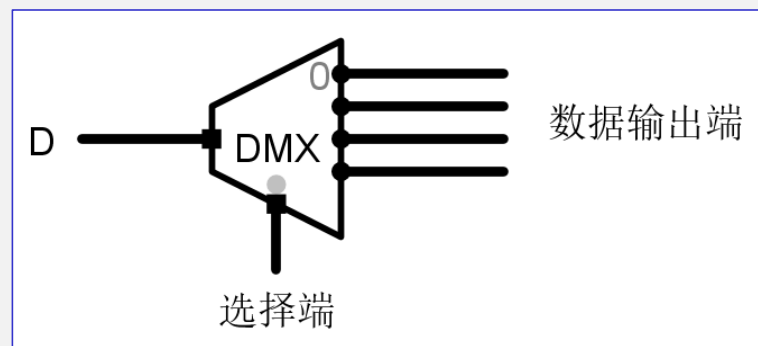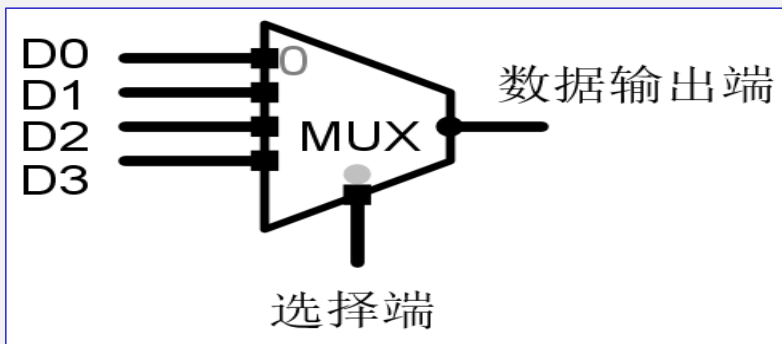

4.10 基于基本组合逻辑功能部件的组合逻辑设计

1. 利用变量译码器实现组合逻辑函数

A_1	A_0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

$$Y_3 = A_1 A_0 \quad Y_2 = A_1 \bar{A}_0$$

$$Y_1 = \bar{A}_1 A_0 \quad Y_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

一个n变量输入的变量译码器，其输出包含了n个输入变量的全部最小项。用n变量译码器加输出门就能实现任何形式的输入变量不大于n的组合逻辑函数。

4.10 基于基本组合逻辑功能部件的组合逻辑设计

例1 用译码器实现一组多输出函数

$$F_1 = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C + AC$$

$$F_2 = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$F_3 = \overline{A}C + BC + A\overline{C}$$

解：三输入变量的多输出函数，用3-8译码器实现


将多输出函数写成最小项之和形式,再配合适当的逻辑门即可。

$$F_1 = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C + AC = \sum m(1,4,5,7)$$

$$F_2 = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + ABC = \sum m(0,1,2,6,7)$$

$$F_3 = \overline{A}C + BC + A\overline{C} = \sum m(1,3,4,6,7)$$

4.10 基于基本组合逻辑功能部件的组合逻辑设计

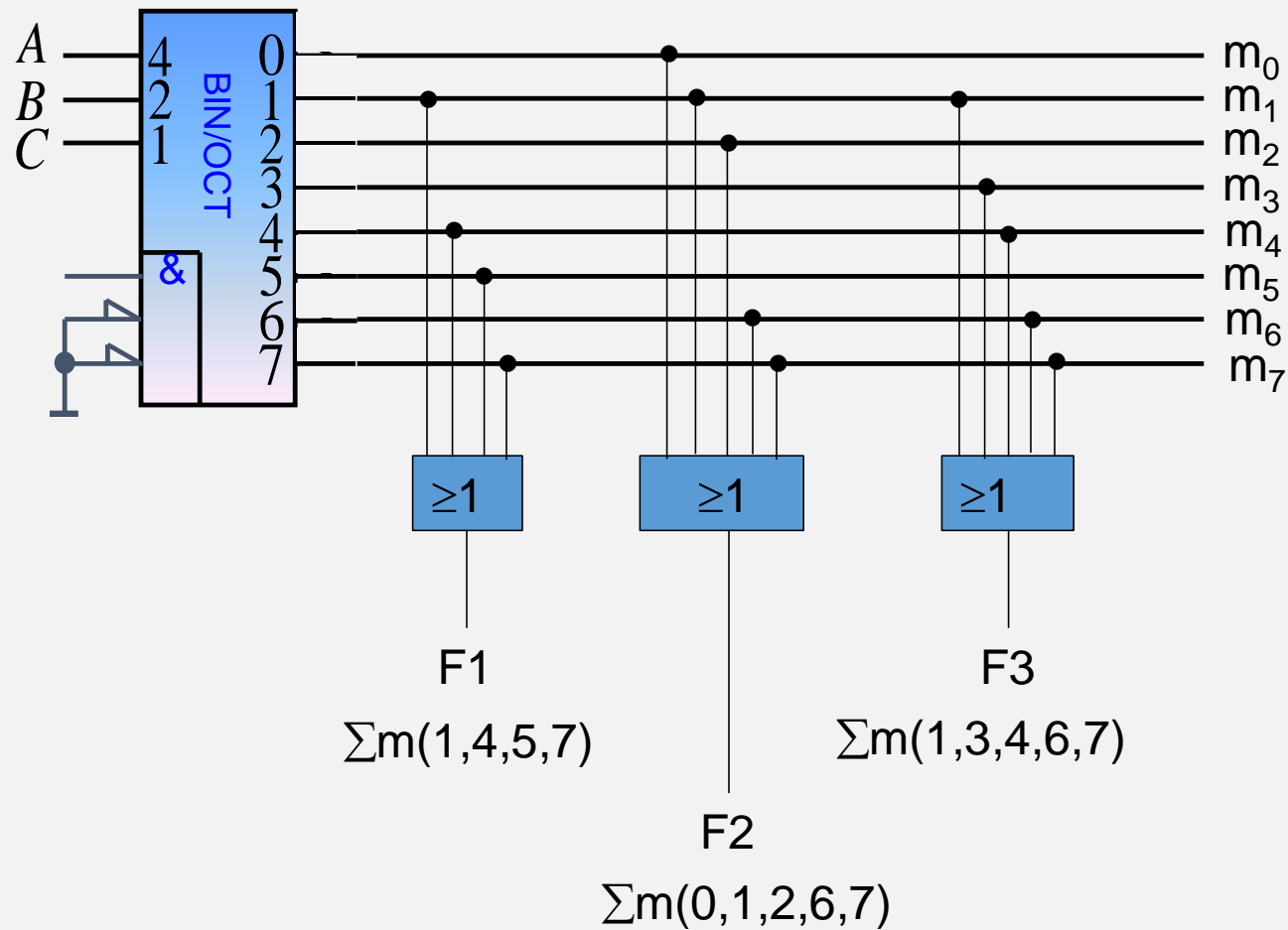


若译码器是以反变量形式输出，即输出的是 m_i ，则：

$$\begin{aligned}
 F_1 = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C + AC &= m_1 + m_4 + m_5 + m_7 \\
 &= \overline{\overline{m_1 + m_4 + m_5 + m_7}} = \overline{\overline{m_1} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_7}} \\
 &= \overline{\overline{Y_1} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_7}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_2 = \overline{A}\overline{B} + B\overline{C} + ABC &= \sum m(0,1,2,6,7) = \overline{\overline{m_0} \cdot \overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}} \\
 &= \overline{\overline{Y_0} \cdot \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}}
 \end{aligned}$$

$$F_3 = \overline{A}C + BC + A\overline{C} = \sum m(1,3,4,6,7) = \overline{\overline{Y_1} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}}$$

4.10 基于基本组合逻辑功能部件的组合逻辑设计

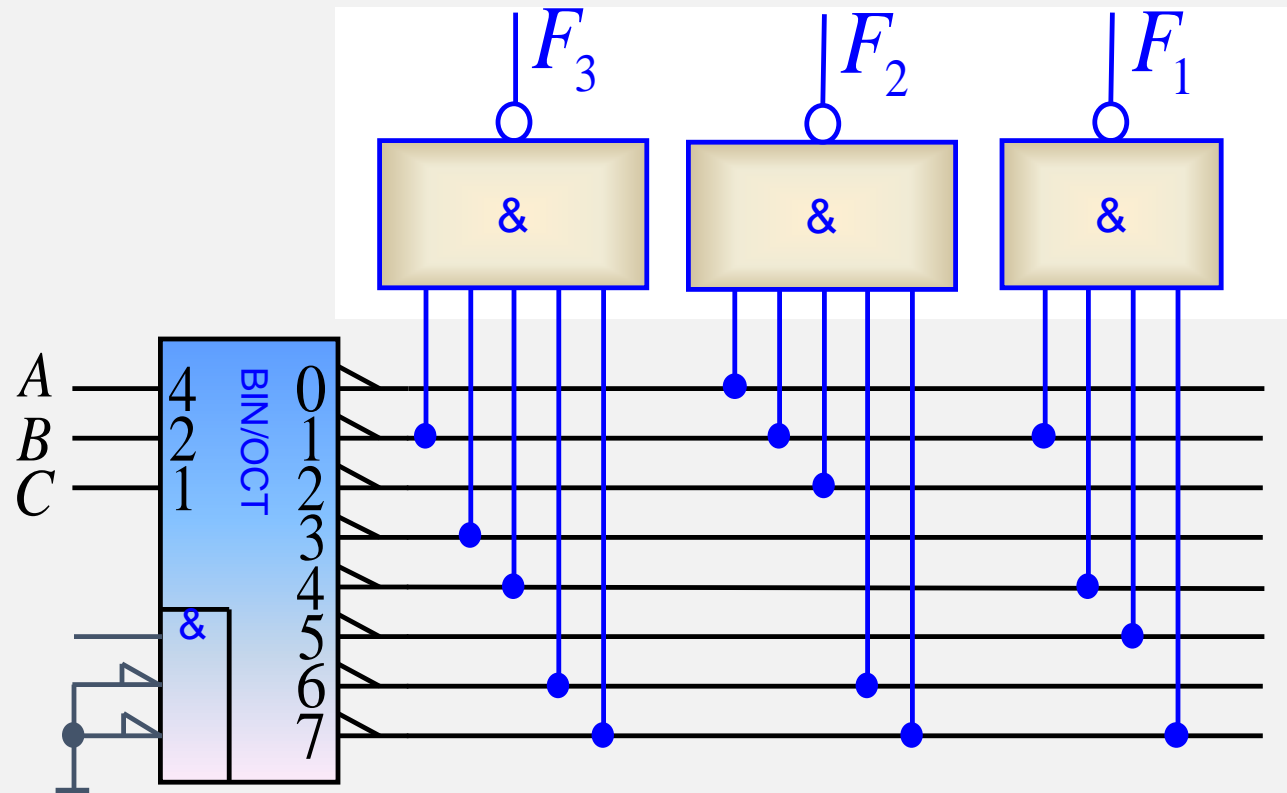

4.10 基于基本组合逻辑功能部件的组合逻辑设计

例2：用2-4译码器和适当的逻辑门实现逻辑函数

$$F_1 = A\bar{B} + \bar{B}C + AC$$

$$F_2 = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + ABC$$

$$F_3 = \bar{A}C + BC + A\bar{C}$$


$$F_1 = A\bar{B} + \bar{B}C + AC = \overline{m_1 \cdot m_4 \cdot m_5 \cdot m_7} = \overline{Y_1 \cdot Y_4 \cdot Y_5 \cdot Y_7}$$

$$F_2 = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + ABC = \overline{m_0 \cdot m_1 \cdot m_2 \cdot m_6 \cdot m_7} = \overline{Y_0 \cdot Y_1 \cdot Y_2 \cdot Y_6 \cdot Y_7}$$

$$F_3 = \bar{A}C + BC + A\bar{C} = \overline{m_1 \cdot m_3 \cdot m_4 \cdot m_6 \cdot m_7} = \overline{Y_1 \cdot Y_3 \cdot Y_4 \cdot Y_6 \cdot Y_7}$$

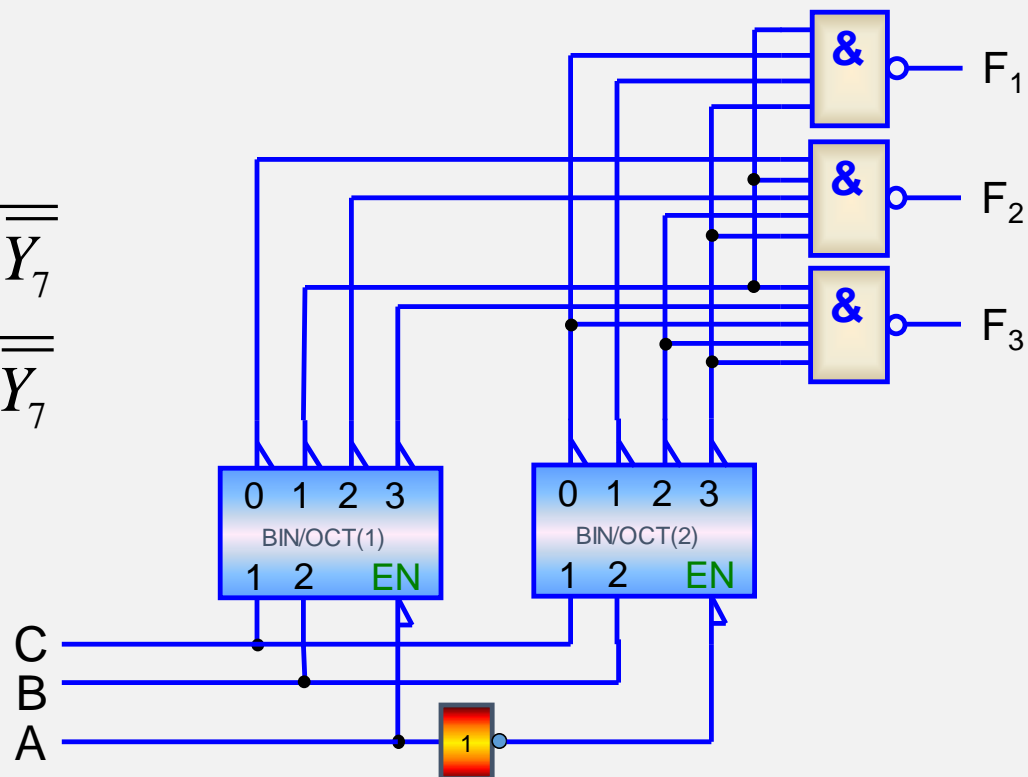4.10 基于基本组合逻辑功能部件的组合逻辑设计

$$F_1 = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_7}$$
$$F_2 = \overline{Y_0} \cdot \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}$$
$$F_3 = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}$$



4.11 一位全加器FA设计

$$\begin{array}{r} 11 \\ + 11 \\ \hline 110 \end{array}$$

加数 X_i	加数 Y_i	低位进位 C_i	和数 S_i	进位 C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$



$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i + Y_i) C_i$$

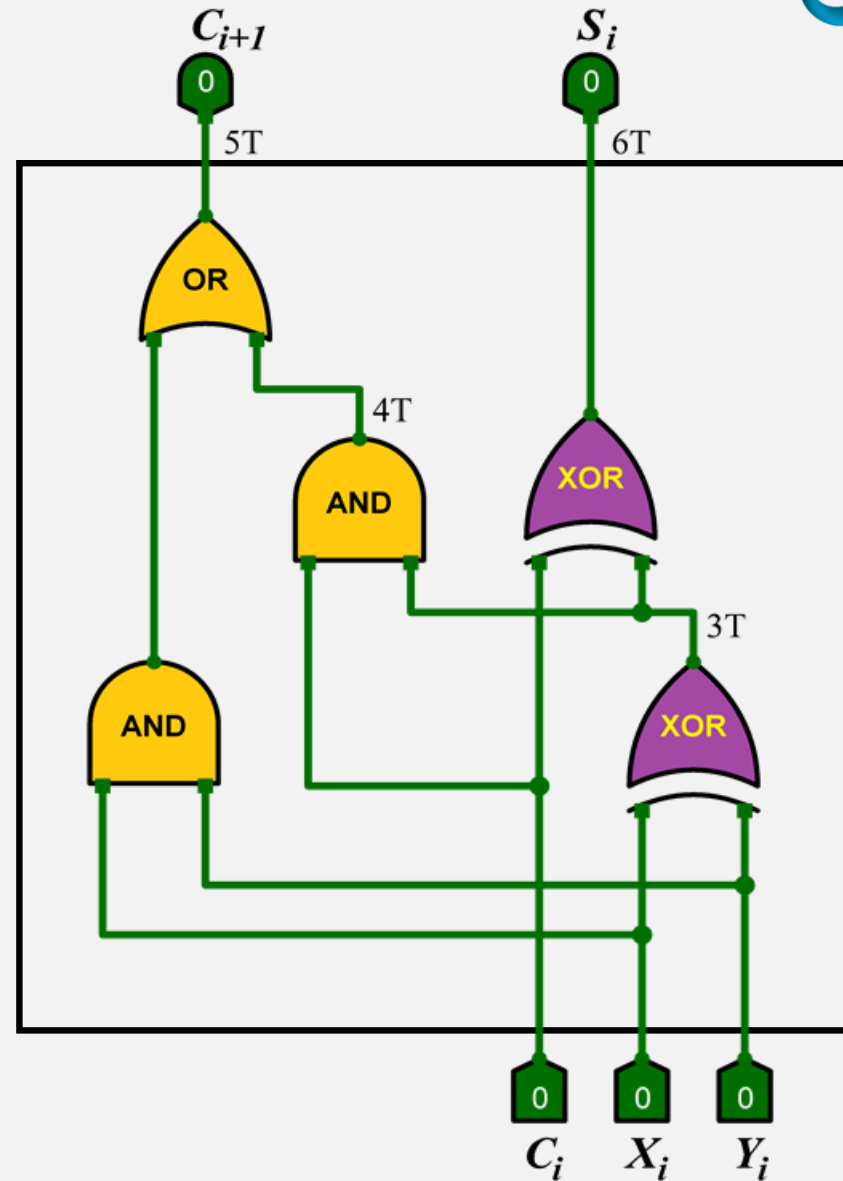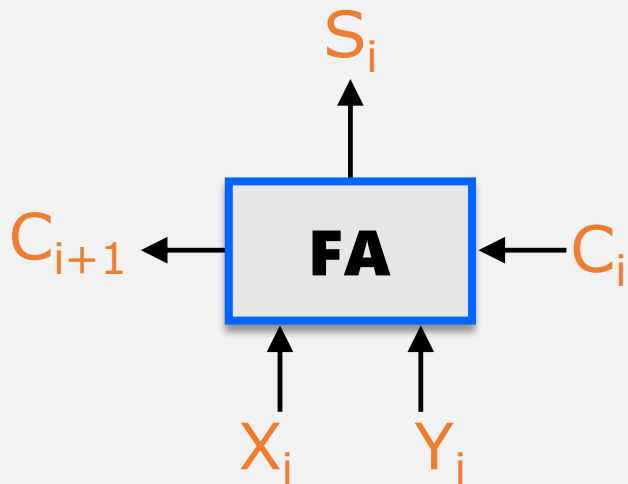4.11 一位全加器FA设计

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$




4.11 一位全减器的设计

加数 X_i	加数 Y_i	低位进位 C_i	和数 S_i	进位 C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

被减数 X_i	减数 Y_i	低位借位 C_i	差 S_i	借位 C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1


4.11 一位全减器的设计

被减数 X_i	减数 Y_i	低位借位 C_i	差 S_i	借位 C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

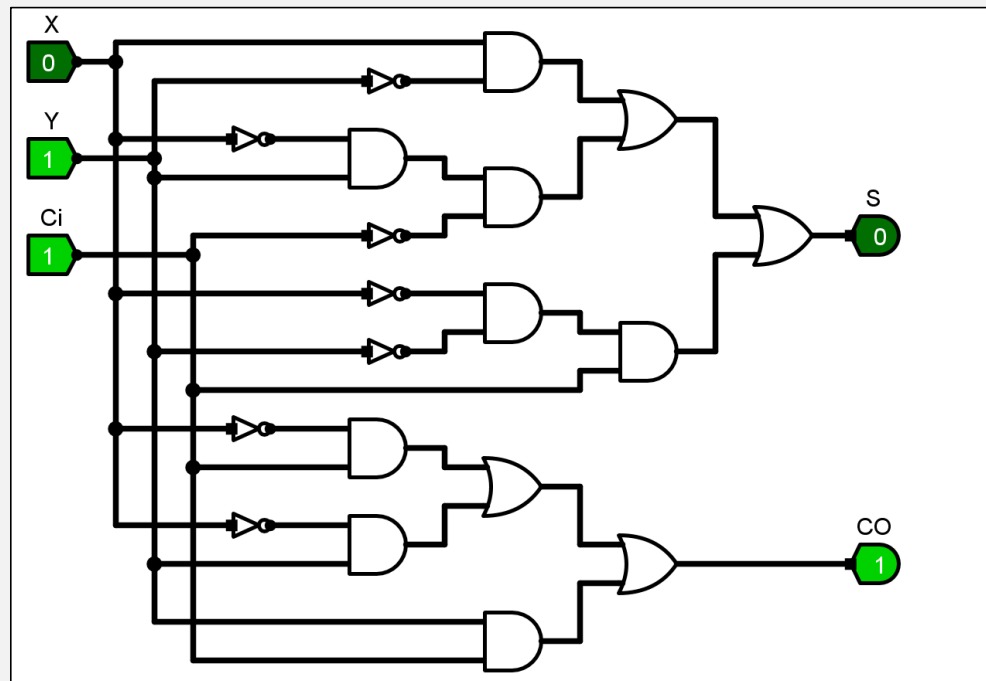

$$\begin{aligned} S_i &= \overline{X}\overline{Y}C + \overline{X}Y\overline{C} + X\overline{Y}\overline{C} + XYZ \\ &= \overline{X}\overline{Y}C + \overline{X}Y\overline{C} + X\overline{Y} \end{aligned}$$
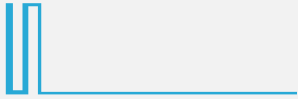
$$\begin{aligned} C_{i+1} &= \overline{X}\overline{Y}C + \overline{X}Y\overline{C} + \overline{X}YC + XYZ \\ &= \overline{X}Y + YC + \overline{X}C \end{aligned}$$



本节内容完成